

經濟部所屬事業機構 105 年新進職員甄試試題

類別：電機(乙)

節次：第二節

科目：1. 計算機概論 2. 電子學

注意事項	<p>1.本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。</p> <p>2.可使用本甄試簡章規定之電子計算器。</p> <p>3.本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。</p> <p>4.請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對得該題所配分數，答錯或畫記多於 1 個選項者，倒扣該題所配分數 3 分之 1，倒扣至本科之實得分數為零為止；未作答者，不給分亦不扣分。</p> <p>5.本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。</p> <p>6.考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。</p> <p>7.考試時間：90 分鐘。</p>
------	---

- [B] 1. 關於電腦處理器指令集的敘述，下列何者正確？
(A) 指令集越複雜，單個指令執行速度越快 (B) 指令集越簡單，單個指令執行速度越快
(C) 單個指令執行速度視使用者而定 (D) 單個指令執行速度不一定
- [A] 2. 下列何者為電腦中用來解碼指令及指示各個子系統執行工作的設備？
(A) 控制單元 (B) 計算及邏輯單元 (C) 記憶單元 (D) 輸入/輸出
- [A] 3. 下列何者為電腦支援pipelining的作用？
(A) 增進CPU總工作量(throughput) (B) 增加記憶體容量
(C) 增進網路傳輸 (D) 增加介面連接
- [B] 4. 下列何者為CPU的位址匯流排的傳輸功能？
(A) 僅能輸入 (B) 僅能輸出 (C) 輸入輸出皆可 (D) 不能輸入輸出
- [A] 5. 下列何者為 $(-40)_{10}$ 的8位元二補數表示法？
(A) $(11011000)_2$ (B) $(11001000)_2$ (C) $(11010000)_2$ (D) $(10011000)_2$
- [D] 6. 下列布林(Boolean)代數運算式何者有誤？
(A) $X+Y=Y+X$ (B) $X \cdot Y=Y \cdot X$
(C) $X+Y \cdot Z=(X+Y) \cdot (X+Z)$ (D) $X \cdot (X+Y)=Y$
- [B] 7. 下列何者為 $(245)_{10}$ 以BCD碼系統儲存的內碼？
(A) $(000101000101)_{BCD}$ (B) $(001001000101)_{BCD}$
(C) $(001001000111)_{BCD}$ (D) $(000101000111)_{BCD}$
- [D] 8. 電腦開機時，會自動執行ROM中的哪一支程式，以便藉此將作業系統載入？
(A) process (B) dispatcher (C) scheduler (D) bootstrap
- [D] 9. 下列何者為UNIX系統下用來顯示檔案內容的指令？
(A) mount (B) ps (C) ls (D) cat
- [B] 10. 分頁法(paging)是屬作業系統的何種管理功能？
(A) 行程管理 (B) 記憶體管理 (C) 網路通訊管理 (D) 使用者介面管理
- [C] 11. 排序法中將數列切成兩部分：已排序數列及未排序數列，每次從未排序數列中挑出最小數，將它移至未排序數列的最前面。此為下列何種排序法？
(A) 快速排序法 (B) 插入排序法 (C) 選擇排序法 (D) 泡沫排序法

[C] 12. 執行下列BASIC程式片段後，會輸出何種結果？

```
A=1  
FOR B=0 TO 2  
    FOR C=1 TO 3  
        A=A+B*C  
    NEXT C  
NEXT B  
PRINT A
```

- (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20

[D] 13. 下列哪一個資料庫物件用來儲存資料？

- (A) form (B) report (C) query (D) table

[D] 14. 若欲新增一筆資料到資料庫中，可使用下列哪一個SQL指令完成？

- (A) ADD (B) APPEND (C) CREATE (D) INSERT

[C] 15. 網際網路的通訊協定堆疊，①應用層(Application Layer)，②網路層(Network Layer)，③傳輸層(Transport Layer)，④連結層(Link Layer)，⑤實體層(Physical Layer)，由上而下依序為？

- (A) ①②③④⑤ (B) ①④②③⑤ (C) ①③②④⑤ (D) ①②④③⑤

[D] 16. 在網路階層架構下，下列哪一項協定不屬於應用層？

- (A) SMTP (B) DNS (C) FTP (D) UDP

[C] 17. 下列IP位置何者屬於IPv4 C類(Class C)？

- (A) 120.80.40.20 (B) 140.92.1.50 (C) 192.83.166.5 (D) 258.128.33.24

[C] 18. IPv6採用幾個位元來表示IP位址？

- (A) 32位元 (B) 64位元 (C) 128位元 (D) 256位元

[C] 19. 有關XML文件，下列敘述何者有誤？

- (A)每個XML文件中只能有一個最外層的根元素
(B)每個元素的開始標籤與結束標籤須成對
(C)不同標籤間可以交錯
(D)元素可包含屬性，所有屬性必須加上單引號或雙引號

[A] 20. 有關防止與阻擋後門程式(Back door)，下列敘述何者有誤？

- (A)關閉電腦的自動執行(Autorun)功能
(B)安裝防毒軟體
(C)阻止程式主動對外部網路連線
(D)利用防火牆阻擋外部網路對內部電腦的不正常連線

[C] 21. 下列何種狀況是電腦病毒活動的徵兆？

- (A)檔案存檔寫入時出現Write Protected Error訊息
(B)進入中文系統時，螢幕畫面產生上下跳動情形
(C)許多執行檔的檔案長度都突然同時改變了
(D)電腦無故斷電

[B] 22. 有關安全交易協定(Secure Electronic Transaction, SET)的敘述，下列何者有誤？

- (A)採用RSA及DES演算法技術
(B)採用對稱值加密系統的編碼方式
(C)消費者與商家交易前需預先向憑證中心(CA)取得各自的SET數位認證資料
(D)憑證中心會核發給消費者數位簽章(Digital Signature)

[A] 23. 有關電子安全交易 SSL 安全通道協定的敘述，下列何者有誤？

- (A) SSL 是一種 256 位元傳輸加密的安全機制
- (B) 消費者的瀏覽器與商家的伺服器都必須支援，才能使用這項技術
- (C) 消費者使用時不需經過任何認證程序
- (D) 無法安全保障資料在傳輸過程中不會被擷取解密

[A] 24. 下列哪一項檔案格式較不適合用來支援串流技術(streaming)的視訊檔案格式？


- (A) AVI
- (B) WMV
- (C) MOV
- (D) RM

[B] 25. 下列哪一項網路平台主要服務是為提供使用者快速分享照片？

- (A) Dropbox
- (B) Flickr
- (C) Twitter
- (D) YouTube

[D] 26. 如右圖之電路，在下列哪種條件下，其電壓增益值 V_o/V_i 與頻率無關？(OP：理想運算放大器)

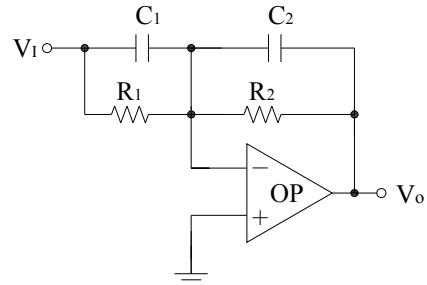
- (A) $R_1C_2 = R_2C_1$
- (B) $R_1R_2 = C_1C_2$
- (C) $C_1 = C_2$
- (D) $R_1C_1 = R_2C_2$



[B] 27. 如右圖之電路，流經 R_f 的電流值 I_f 為多少？


(OP：理想運算放大器； D_1 為二極體，其導通電壓 = 0.7 V； V_z ：稽納二極體的逆向崩潰電壓)

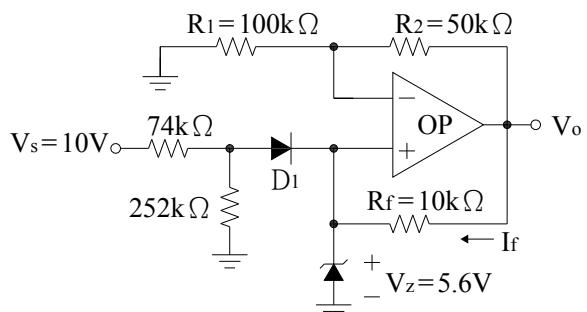- (A) 0.14 mA
- (B) 0.28 mA
- (C) 0.42 mA
- (D) 0.56 mA



[D] 28. 如右圖之電路，要確保此電路可以開始振盪，其條件為何？(OP：理想運算放大器)

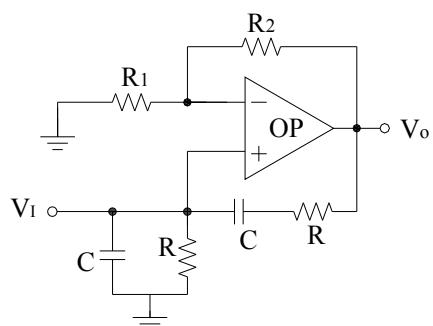- (A) $(R_2/R) > 2$
- (B) $(R_1/R) > 2$
- (C) $(R_1/R_2) > 2$
- (D) $(R_2/R_1) > 2$



[C] 29. 轉導放大器(Transconductance Amplifier)的理想特性為何？(R_i ：輸入阻抗； R_o ：輸出阻抗)


- (A) $R_i = \infty$, $R_o = 0$
- (B) $R_i = 0$, $R_o = \infty$
- (C) $R_i = \infty$, $R_o = \infty$
- (D) $R_i = 0$, $R_o = 0$

[A] 30. 一理想矽質 PN 介面的二極體，在 $T = 300\text{ K}$ 時($V_T = 26\text{ mV}$)，其逆向偏壓的飽和電流為 $I_S = 2 \times 10^{-14}\text{ A}$ 且 $n = 1$ ，請問在順向偏壓 +0.65 V 時的電流值為多少？

- (A) 1.44 mA
- (B) 2.88 mA
- (C) 3.44 mA
- (D) 4.05 mA


[B] 31. 如右圖之電路，假設 $I_{REF} = I_0 = 100 \mu A$ ，所有的 MOSFET ($Q_1 \sim Q_4$) 的爾利電壓(Early Voltage) $|V_A| = 50 V$ ，且 $g_m = 0.5 mA/V$ ，忽略基體效應(Body Effect)，請問輸出電阻 R_o 的值為多少？

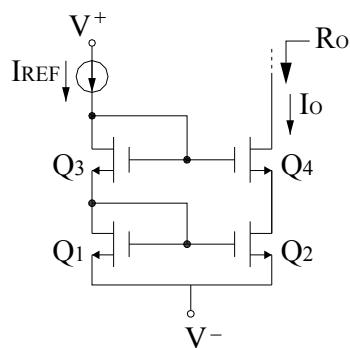- (A) $116 M\Omega$
- (B) $126 M\Omega$
- (C) $256 M\Omega$
- (D) $502 M\Omega$




[C] 32. 如右圖之電路，假設 MOSFET Q_1 、 Q_2 、 Q_3 之工作點均在飽和區且忽略爾利效應(Early Effect)， $g_{m1} = 0.5 mA/V$ ， Q_3 與 Q_2 的通道寬度比 $W_3/W_2 = 1.2$ ，試求此電路的小信號電壓放大倍數 v_o/v_i 等於多少？

- (A) 70
- (B) 80
- (C) 90
- (D) 100

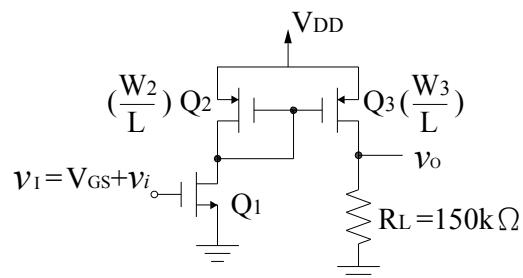

[A] 33. 如右圖之電路，假設 $I_0 = 10 \mu A$ ，BJT Q_1 、 Q_2 、 Q_3 的電流增益 β 均為 80， $V_T = 25 mV$ ，且爾利電壓 (Early Voltage) $|V_A| = 100 V$ ，求 R_o 的電阻值為多少？

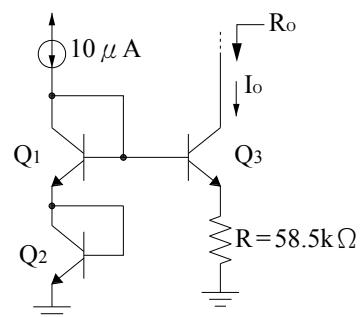- (A) $191 M\Omega$
- (B) $291 M\Omega$
- (C) $391 M\Omega$
- (D) $491 M\Omega$



[B] 34. 對一 MOSFET 以一固定的 v_{GS} 電壓操作在飽和區，在 $v_{DS}=4 V$ 時， $i_D = 2 mA$ ，且 $v_{DS}=8 V$ 時， $i_D = 2.1 mA$ ，請問其爾利電壓(Early Voltage) $|V_A|$ 為多少？

- (A) 70 V
- (B) 76 V
- (C) 80 V
- (D) 86 V

[B] 35. 對一增強型的 PMOS 電晶體，其 $k'_p(W/L) = 90 \mu A/V^2$ ， $V_t = -1.5 V$ ，爾利電壓(Early Voltage) $|V_A| = 50 V$ ，將閘極(G)端接地，源極(S)端接+5V，當汲極(D)端電壓 $v_D = +4 V$ 時，求其汲極電流值 i_D 為多少？

- (A) 0.14 mA
- (B) 0.27 mA
- (C) 0.40 mA
- (D) 0.59 mA

[D] 36. 在積體電路中，NMOS 的基體(B)端應如何接？

- (A) 接至電流源
- (B) 接至汲極(Drain)
- (C) 接至源極(Source)
- (D) 接至最低電壓

[D] 37. 使一個 npn 型電晶體操作在 $v_{BE}=670 mV$ ， $I_C = 2 mA$ ，其 i_C 對 v_{CE} 的特性有一斜率為 $2 \times 10^{-5} V$ ，當電晶體操作在 $I_C = 10 mA$ 時，其輸出阻抗值為多少？


- (A) $40 k\Omega$
- (B) $30 k\Omega$
- (C) $20 k\Omega$
- (D) $10 k\Omega$

[C] 38. 對一 BJT 電晶體操作在 $I_B = 5 mA$ 時，在 $I_C = 10 mA$ 下，其對應的 $V_{CESat} = 140 mV$ ，且 $I_C = 20 mA$ 時，其對應的 $V_{CESat} = 180 mV$ ，求其飽和區的 R_{CESat} 電阻值為多少？

- (A) 2Ω
- (B) 3Ω
- (C) 4Ω
- (D) 5Ω

[C] 39. 如右圖之電路，已知此 CMOS 反向器電路的 $V_{TN} = 0.8$ V, $V_{TP} = -0.8$ V
且 $K_n = K_p$ ，假設 $v_{O1} = 0.5$ V時，請問 v_i 的電壓值為多少？

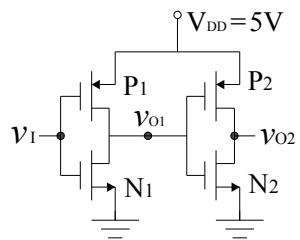- (A) 1.55 V
- (B) 2.06 V
- (C) 2.86 V
- (D) 3.75 V




[C] 40. 假設有一個運算放大器在開路低頻的增益 $A_o = 100$ dB，當頻率 $f = 10^4$ Hz時，其開路增益的大小為40 dB，請問此放大器之單位增益頻寬(unit gain bandwidth)值約為多少？

- (A) 10^4 Hz
- (B) 10^5 Hz
- (C) 10^6 Hz
- (D) 10^7 Hz

[B] 41. 如右圖的一組並聯-串聯式(Shunt-Series)負回授放大電路，電晶體參數 $g_{m1} = g_{m2} = 6$ mA/V，忽略爾利效應(Early Effect)及基體效應(Body Effect)，電阻 $R_S = R_D = 10$ k Ω 及 $R_F = 90$ k Ω ，求電流放大倍數 $A_f = I_o/I_s$ 為多少？

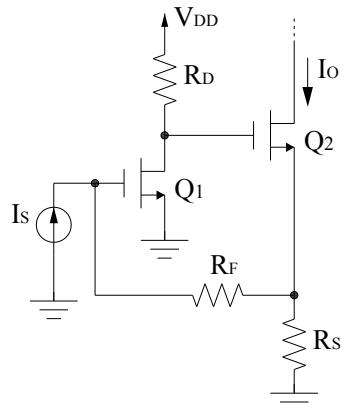- (A) -6.9
- (B) -9.9
- (C) -12.9
- (D) -15.9



[A] 42. 如何有效降低增強型 NMOS 電晶體的 Threshold Voltage 電壓值 V_T ，下列敘述何者正確？

- (A)降低基體(Substrate)的濃度(N_A)
- (B)降低源極(Source)區域的濃度(N_D)
- (C)降低汲極(Drain)區域的濃度(N_D)
- (D)降低閘極(Gate)區域的 ϵ_{ox}/t_{ox} (ϵ_{ox} ：矽氧化層的 permittivity； t_{ox} ：矽氧化層厚度)

[B] 43. 對一 npn 型的 BJT 所組成的共基極(Common Base)放大器，下列敘述何者有誤？

- (A)輸入阻抗 $R_i = r_e$ (很小)
- (B)高頻響應比共射極(Common Emitter)放大器差
- (C)電流增益 $A_i = \alpha \leq 1$
- (D)電壓增益 A_v 對 β 變化的影響小

[D] 44. 對一 PN 二極體施加逆向偏壓，有關逆向飽和電流 I_s 的敘述何者有誤？


- (A)逆向偏壓時會產生極小的逆向飽和電流 I_s (約 10^{-15} A)
- (B) I_s 由少數載子數量控制
- (C)溫度越高， I_s 會上升
- (D) Junction 面積增加會使 I_s 下降

[C] 45. 下列有關 MOS 電流鏡和 BJT 電流鏡的比較何者有誤？

- (A) MOS 電流鏡無 β 效應(有限 β 值效應)
- (B)通常 MOS 電流鏡的 $V_{Omin} = V_{GS} - V_t = V_{OV}$ 比 BJT 電流鏡的 $V_{Omin} = V_{CEsat}$ 來的大
- (C) MOS 電流鏡 r_o 的影響比 BJT 電流鏡小(有限 r_o 值效應)
- (D) Wilson 電流鏡的電路可降低 BJT 電流鏡 β 值有限效應及增加輸出電阻值


[B] 46. 如右圖的電晶體放大電路， $g_m = 2 \text{ mA/V}$ ， $r_0 = 100 \text{ k}\Omega$ ， $R_D = 6 \text{ k}\Omega$ ， $R_L = 100 \text{ k}\Omega$ ，求小信號電壓放大增益值 v_o/v_i 為多少？(C_1 、 C_2 及 C_s 可視為短路)

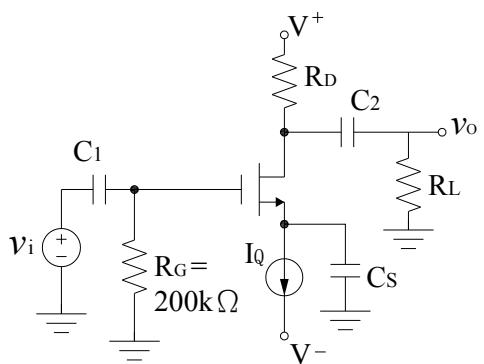- (A) -5.7
- (B) -10.7
- (C) -20.7
- (D) -30.7



[A] 47. 如右圖的數位邏輯電路，A、B 為邏輯輸入，請問 Y 輸出為何？

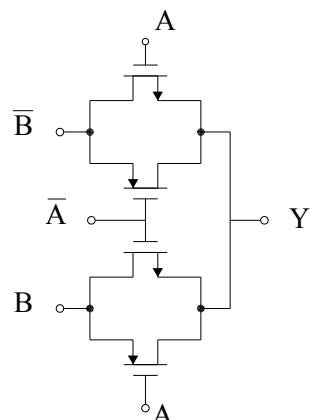- (A) $A\bar{B} + \bar{A}B$
- (B) $A + B$
- (C) AB
- (D) $\bar{A}\bar{B} + AB$




[A] 48. 開路放大器的增益函數 $A_o(s) = \frac{10}{s^2 + 5s + 1}$ ，當回授因子 β 值為多少時，會使閉回路放大器成為臨界阻尼響應。

- (A) 0.525
- (B) 0.625
- (C) 0.725
- (D) 0.825

[A] 49. 如右圖之電路，假設所有電晶體完全相同， $V_{BE(on)} = 0.7 \text{ V}$ ， $V_{CE(sat)} = 0.2 \text{ V}$ 且爾利電壓(Early Voltage) $|V_A| = \infty$ ，並忽略電流 I_B ，請問要使此電路操作在線性區域內 [v_{omin} , v_{omax}]，其輸入電壓值 v_I 要在哪種範圍？

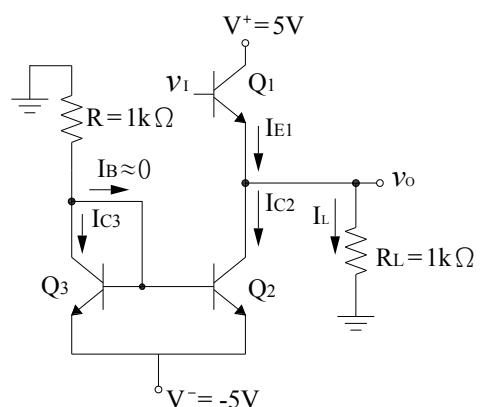- (A) $-3.6 \text{ V} \leq v_I \leq 5.5 \text{ V}$
- (B) $-3.6 \text{ V} \leq v_I \leq 6.5 \text{ V}$
- (C) $-2.6 \text{ V} \leq v_I \leq 5.0 \text{ V}$
- (D) $-2.6 \text{ V} \leq v_I \leq 6.5 \text{ V}$



[D] 50. 如右圖之電路，一個 MOSFET 放大器的小信號高頻等效電路，假設 $R_{sig} = 100 \text{ k}\Omega$ ， $g_m = 4 \text{ mA/V}$ ， $R'_L = 5 \text{ k}\Omega$ ，且 $C_{gs} = C_{gd} = 1 \text{ pF}$ ， $R_S = 100 \Omega$ ，請問高頻-3dB 的 ω_H 值為多少？

- (A) 367.6 k rad/s
- (B) 453.5 k rad/s
- (C) 566.3 k rad/s
- (D) 623.0 k rad/s

