

台灣電力公司 108 年度新進僱用人員甄試試題

科目:專業科目 A (電子學)

考試時間:第 2 節, 60 分鐘


注意事項

1. 本試題共 6 頁(A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 本科目禁止使用電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題, 每題 2 分, 共 100 分, 須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答, 於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案, 各題答對得該題所配分數, 答錯或畫記多於一個選項者倒扣該題所配分數 3 分之 1, 倒扣至本科之實得分數為零為止, 未作答者不給分亦不扣分。
5. 本試題採雙面印刷, 請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者, 試題須隨答案卡繳回, 俟本節考試結束後, 始得至原試場或適當處所索取。

- [C] 1. 若有一訊號其 $i(t) = 4 + 2\sin 10t$, 其平均值、有效值分別為何?
(A) 0 、 $\sqrt{2}$ (B) 4 、 $\sqrt{2}$ (C) 4 、 $\sqrt{18}$ (D) 4 、 $\sqrt{20}$
- [B] 2. 帶電量 1.6×10^{-19} 庫倫的電子, 通過 1 伏特的電位差, 所需的能量為何?
(A) 1.6×10^{-19} 電子伏特(eV) (B) 1.6×10^{-19} 焦耳
(C) 1 焦耳 (D) 1 瓦特
- [A] 3. 若盤面中的保險絲燒毀, 下列何種處置最為正確?
(A) 查明並排除燒毀原因 (B) 不立即復歸, 過 10 分鐘後再通電
(C) 更換較大電流之保險絲 (D) 更換耐大電流電線
- [C] 4. 現場作業時, 欲確認盤面(電路板)上某一點是否帶電, 可使用三用電錶進行確認, 請問此時三用電錶最合適選用的檔位為何?
(A) 電流檔 (B) 歐姆檔 (C) 電壓檔 (D) 二極體檔
- [D] 5. 矽、鍺半導體材料的導電性, 隨溫度上升將產生何種變化?
(A) 成為絕緣體 (B) 減少 (C) 不變 (D) 增加
- [A] 6. 在矽半導體材料中, 摻入三價的雜質, 請問將形成 P 型或 N 型半導體? 半導體內部的多數載子為何? 此塊半導體的電性為何?
(A) P 型半導體、電洞、電中性 (B) P 型半導體、電洞、正電
(C) N 型半導體、電子、電中性 (D) N 型半導體、電子、負電
- [D] 7. 一般發光二極體, 最主要的發光機制為何?
(A) 雪崩崩潰所誘發的發光現象
(B) 基板效應所產生的發光現象
(C) 電子、電洞藉由半導體中缺陷復合所產生的發光現象
(D) 電子、電洞在空乏區復合所產生的發光現象
- [A] 8. 在未加壓情況下, PN 接面的空乏區內, 主要含有下列何者?
(A) 正離子與負離子 (B) 電子與電洞 (C) 電子 (D) 電洞
- [A] 9. 若 PN 接面的空乏區兩側, P 型半導體與 N 型半導體的摻雜(Doping)濃度不同, 濃度較高者, 該側空乏區寬度將如何變化?
(A) 較窄 (B) 相同於另一側 (C) 較寬 (D) 無法比較
- [D] 10. 一般雙極接面電晶體(BJT)其基極(B)、集極(C)與射極(E)的摻雜濃度由大至小依序為何?
(A) $B > C > E$ (B) $B > E > C$ (C) $E > C > B$ (D) $E > B > C$


[B] 11. 如右圖所示之電路，理想稽納二極體 $V_Z=15\text{ V}$ ，若 $V_i=20\text{ V}$ ，則 V_o 為何？

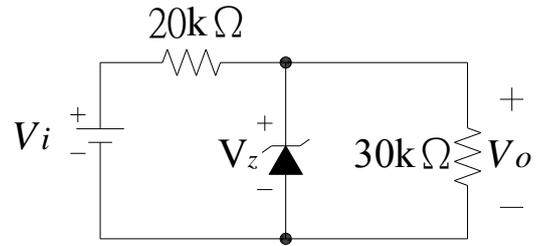- (A) 10 V
- (B) 12 V
- (C) 15 V
- (D) 20 V



[C] 12. 如右圖所示之電路， $V_i=110\sin(377t)$ ，輕載且正常工作時，則下列敘述何者正確？

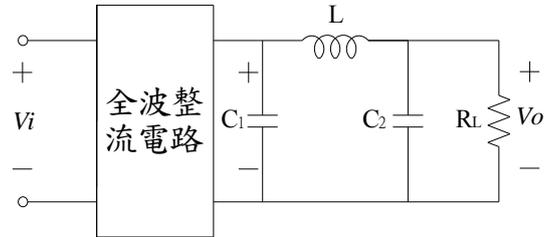- (A) V_o 漣波大小和 L 值無關
- (B) L 值越小及 C_2 值越小， V_o 漣波越小
- (C) L 值越大及 C_2 值越大， V_o 漣波越小
- (D) V_o 漣波大小和 C_2 值無關



[D] 13. 一般常用NPN BJT與PNP BJT之工作頻率，下列敘述何者正確？

- (A) 工作頻率完全相等
- (B) 無法比較
- (C) PNP BJT工作頻率高於NPN BJT
- (D) NPN BJT工作頻率高於PNP BJT

[B] 14. 利用BJT作小信號的線性放大器，為避免輸出信號失真情形，必須施加適當的偏壓使工作點(Operating Point)落在何區域內？


- (A) 作用區(Active Region)與飽和區(Saturation Region)交界
- (B) 作用區(Active Region)內
- (C) 截止區(Cut-off Region)內
- (D) 飽和區(Saturation Region)內

[A] 15. 對於需要具備低輸入阻抗及高輸出阻抗，卻不要求高電流增益的電路而言(如電流緩衝器)，最適合採用下列哪一種形式之電晶體放大電路？

- (A) 共基極放大電路
- (B) 共集極放大電路
- (C) 無射極電阻之共射極放大電路
- (D) 有射極電阻之共射極放大電路

[C] 16. 如右圖所示之電路，若BJT之 $\beta=1000$ ， $V_{BE}=0.7\text{ V}$ ，則 V_{CE} 約為何？

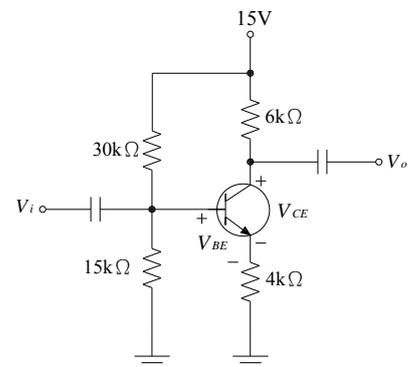- (A) 2.5 V
- (B) 3.2 V
- (C) 4.3 V
- (D) 6.4 V



[B] 17. 承第16題，假設不考慮 V_A (Early Effect)效應，其電壓增益 $\left|\frac{V_o}{V_i}\right|$ 約為何？


- (A) 0.1
- (B) 1.5
- (C) 10
- (D) 50

[D] 18. 某N通道接面型場效電晶體(JFET)之夾止電壓(Pinch-Off Voltage) $V_p=-4\text{ V}$ 且源極電壓 $V_s=0\text{ V}$ ，則下列何者情況下，電晶體可工作於飽和區？


- (A) $V_G=-5\text{ V}$ ， $V_D=1\text{ V}$
- (B) $V_G=-2\text{ V}$ ， $V_D=1\text{ V}$
- (C) $V_G=0\text{ V}$ ， $V_D=0\text{ V}$
- (D) $V_G=0\text{ V}$ ， $V_D=5\text{ V}$

[B] 19. 下列放大電路中，何者電流增益略小於1？

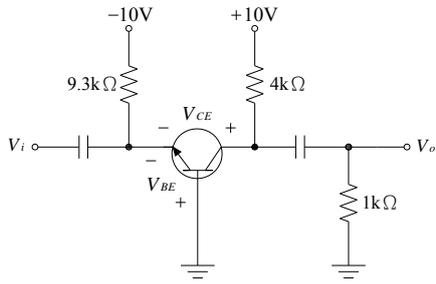
- (A) 共集極放大電路 (B) 共基極放大電路
(C) 共射極放大電路 (D) 共源極放大電路



【圖 1】

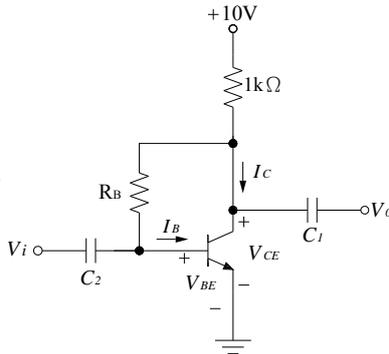

【圖 2】

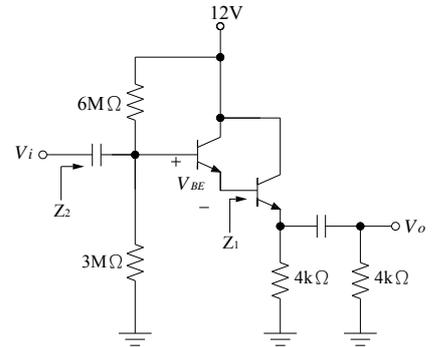

【圖 3】

[C] 20. 如【圖 1】所示，若BJT之 $\beta = 50$ ，切入電壓 $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ ，則集射極電壓 V_{CE} 約為何？

- (A) 4.8 V (B) 5.3 V (C) 6.8 V (D) 9.3 V

[D] 21. 如【圖 2】所示，若BJT之 $\beta = 100$ ， $V_{CE} = 5\text{ V}$ ， $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ ，則 R_B 值約為何？

- (A) 23 kΩ (B) 41 kΩ (C) 65 kΩ (D) 87 kΩ

[C] 22. 如【圖 3】所示，兩BJT之 $\beta = 80$ ， V_{BE} 皆為 0.7 V ，若不需考慮 V_A (Early Effect)，且 r_π 很小可忽略的情況下，則輸入阻抗 Z_1 為何？

- (A) 4 kΩ (B) 81 kΩ (C) 162 kΩ (D) 324 kΩ

[A] 23. 承第22題，輸入阻抗 Z_2 之值約為何？

- (A) 1.73 MΩ (B) 3 MΩ (C) 6.4 MΩ (D) 12.8 MΩ

[A] 24. 串級放大電路作直流分析時，耦合電容及射極旁路電容可分別視為下列何者？


- (A) 開路、開路 (B) 短路、短路 (C) 短路、開路 (D) 開路、短路

[D] 25. 下列何者為運算放大器輸出電壓之最大變化率？

- (A) 輸出電壓擺幅 (B) 共模拒斥比(CMRR)
(C) 輸入抵補電壓 (D) 轉動率(Slew Rate, SR)

[B] 26. 如右圖所示之理想運算放大器電路，其電壓增益 $\frac{V_o}{V_i}$ 之值為何？

- (A) 10
(B) 220
(C) 440
(D) 620

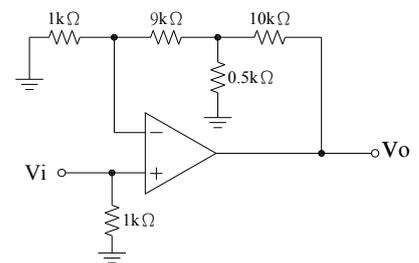

[B] 27. 有關差動放大器的特性， A_c (共模增益) 及 A_d (差模增益)，下列敘述何者有誤？

- (A) A_c 越小越好 (B) A_d 越小越好
(C) 共模拒斥比(CMRR) 定義為 $\frac{A_d}{A_c}$ (D) 共模拒斥比(CMRR)，越大越能抑制雜訊


[B] 28. 有一串級放大器，其第一級電壓增益為25，第二級電壓增益為4。請問在此狀況下，其總電壓增益為何？

- (A) 30 dB (B) 40 dB (C) 80 dB (D) 100 dB


[C] 29. 有一N通道接面型場效電晶體(JFET)，若 $V_{GS} = -2\text{ V}$ ，且 $V_{GS(\text{off})} = -4\text{ V}$ ，則當 $V_{DS} = 1\text{ V}$ 與 $V_{DS} = 5\text{ V}$ 時，此場效電晶體分別工作於何種區域？

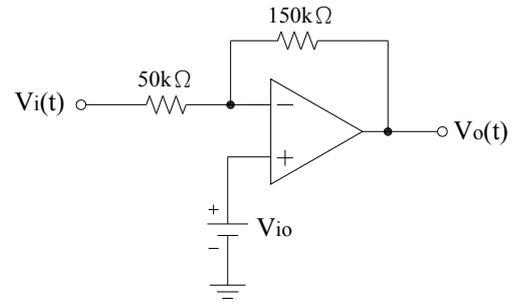- (A) 截止區、歐姆區 (B) 截止區、飽和區 (C) 歐姆區、飽和區 (D) 飽和區、歐姆區


- [B] 30. 如右圖所示放大電路， V_{io} 為考慮運算放大器輸入抵補電壓後之等效電壓值。若 $V_i(t) = 0\text{ V}$ 時，測得 $V_o(t) = 20\text{ mV}$ ，則 V_{io} 為何？
- (A) 2.5 mV
(B) 5 mV
(C) 10 mV
(D) 20 mV



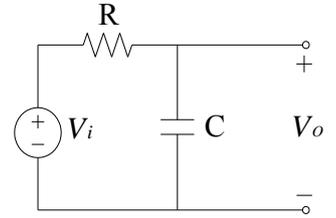
- [D] 31. 如右圖所示之電路，在截止頻率時其電壓增益值約為何？
- (A) 2 dB
(B) -2 dB
(C) 3 dB
(D) -3 dB



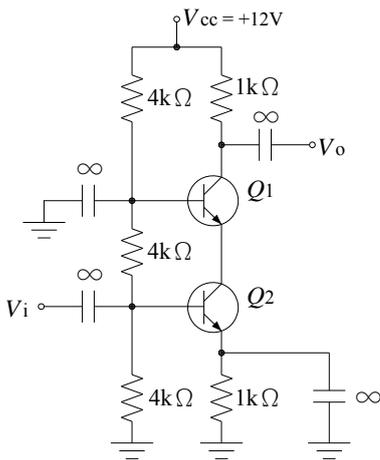- [A] 32. 關於濾波器的敘述，下列何者正確？
- (A) 高通濾波器與低通濾波器串聯可組成帶通濾波器
(B) 高通濾波器與低通濾波器並聯可組成帶通濾波器
(C) RC低通濾波器的電容值與截止頻率成正比
(D) RC高通濾波器的電容值與截止頻率成正比




【圖 4】

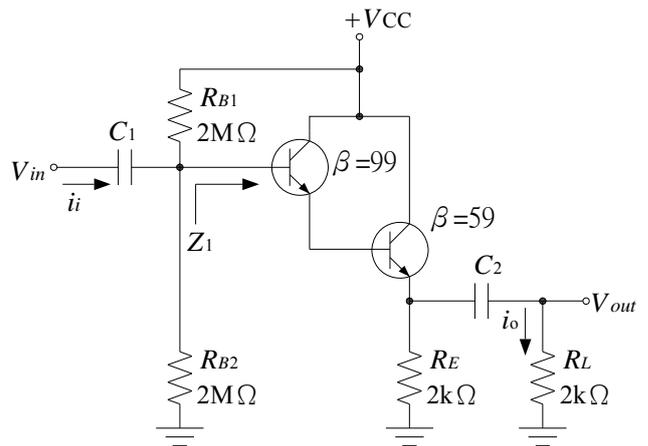


【圖 5】


- [A] 33. 如【圖4】所示，假設 $Q1$ 、 $Q2$ 電晶體之參數完全相同，且電晶體之基極電流可忽略不計， $V_T = 25\text{ mV}$ ，試求電路之小訊號電壓增益 $\frac{V_o}{V_i}$ 約為何？
- (A) -132 (B) 101 (C) -68 (D) 56
- [A] 34. 如【圖5】所示，假設經由小訊號分析得知 $Z_1 = 2\text{ M}\Omega$ ，則其電流增益 $\frac{i_o}{i_i}$ 約為何？
- (A) 1,000 (B) 1,200 (C) 3,200 (D) 4,800
- [D] 35. 有關場效電晶體FET之敘述，下列何者正確？
- (A) 不適合雙向開關使用 (B) 抵補電壓(Offset Voltage)極高
(C) 不適合作超大型積體電路 (D) 輸入阻抗極高
- [B] 36. 下列敘述何者有誤？
- (A) MOSFET電晶體為單極性(Unipolar)電晶體
(B) MOSFET電晶體為一種電流控制元件
(C) 一般BJT電晶體的基極輸入阻抗比MOSFET電晶體的閘極輸入阻抗小
(D) BJT電晶體為雙極性(Bipolar)電晶體

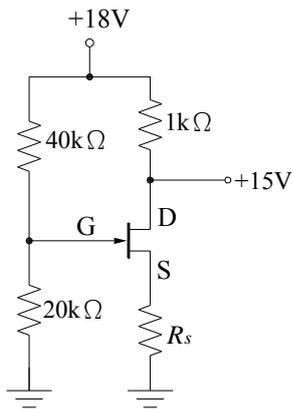

【圖 6】

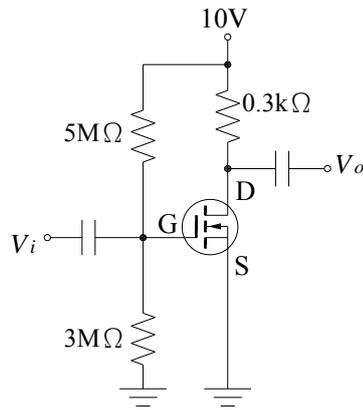


【圖 7】

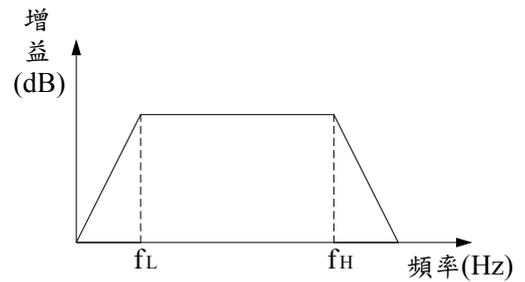


【圖 8】


- [C] 37. 如【圖6】所示， $V_D = 15\text{ V}$ ， $V_{GS} = -3\text{ V}$ ，則 R_s 為何？
 (A) 1.5 kΩ (B) 2 kΩ (C) 3 kΩ (D) 4.5 kΩ
- [C] 38. 如【圖7】所示，若MOSFET之臨限電壓(Threshold Voltage)為2 V，開源極間電壓 $V_{GS} = 4\text{ V}$ 時，其汲極電流 $I_{D(on)} = 20\text{ mA}$ ，則此電路之汲源極間電壓 V_{DS} 及汲極電流 I_D 分別約為何？
 (A) 3.4 V、18.4 mA (B) 4.3 V、18.4 mA (C) 5.4 V、15.3 mA (D) 4.5 V、15.3 mA
- [D] 39. 如【圖8】所示，若一電阻電容耦合串級放大器電路之頻率響應， f_L 與 f_H 分別為低頻與高頻截止頻率，則電路的低頻增益衰減現象由下列何者所造成？
 (A)雜散電容 (B)極間電容 (C)分佈電阻 (D)耦合電容

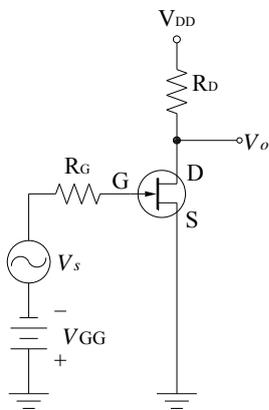

【圖 9】

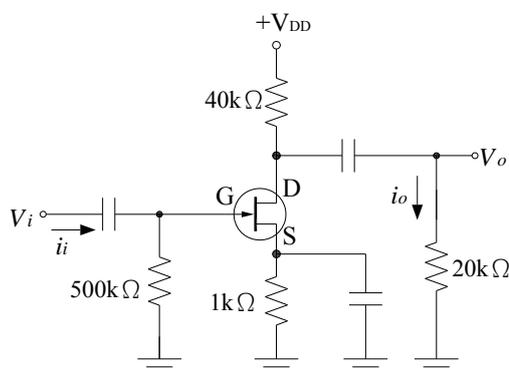

【圖 10】

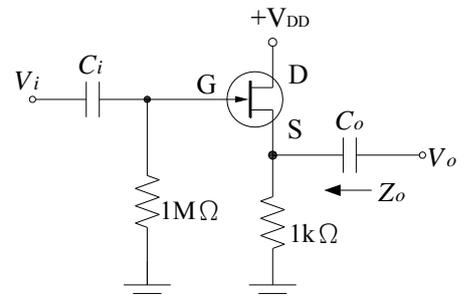


【圖 11】


- [C] 40. 如【圖9】所示， $R_G = 10\text{ k}\Omega$ ， $R_D = 5\text{ k}\Omega$ ，若JFET之 $r_{ds} = 20\text{ k}\Omega$ ， $g_m = 1.5(\text{mA/V})$ ，電壓增益 $\frac{V_o}{V_s}$ 為何？
 (A) -2 (B) -4 (C) -6 (D) -8
- [D] 41. 如【圖10】所示JFET共源極放大電路，若JFET之轉移電導 $g_m = 2(\text{mA/V})$ ，輸出電阻 $r_d = 40\text{ k}\Omega$ ，則放大電路的電流增益 $\frac{i_o}{i_i}$ 為何？
 (A) -200 (B) -250 (C) -400 (D) -500
- [B] 42. 如【圖11】所示，若JFET的轉移電導 $g_m = 4(\text{mA/V})$ ，不考慮汲極輸出電阻時，則輸出電阻 Z_o 為何？
 (A) 100 Ω (B) 200 Ω (C) 250 Ω (D) 1000 Ω

- [A] 43. 有關JFET共汲極放大電路之敘述，下列何者正確？
 (A)又稱為源極隨耦器 (B)電壓增益甚高
 (C)輸出訊號與輸入訊號相位相反 (D)電流增益低於1
- [B] 44. 某N通道增強型MOSFET放大電路，MOSFET之臨限電壓(Threshold Voltage) $V_t = 2\text{ V}$ ，參數 $K = 0.3\text{ (mA/V}^2)$ ，若MOSFET工作於夾止區(飽和區)，且開源極間電壓 $V_{GS} = 4\text{ V}$ ，則轉移電導 g_m 為何？
 (A) 0.6 mA/V (B) 1.2 mA/V (C) 1.8 mA/V (D) 2.4 mA/V
- [C] 45. 有關場效電晶體放大器之敘述，下列何者有誤？
 (A)共源極(CS)放大器輸入阻抗大，適合輸入電壓訊號
 (B)共閘極(CG)放大器輸入阻抗小，適合輸入電流訊號
 (C)共汲極(CD)放大器輸出與輸入電壓訊號同相，適合作電壓放大器
 (D)共汲極(CD)放大器輸入阻抗大，適合輸入電壓訊號

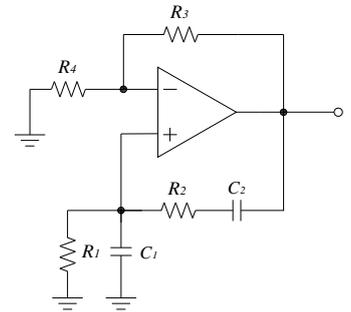
- [C] 46. 如右圖所示電路，假設使用理想運算放大器， $R_1 = R_4 = 10\text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 20\text{ k}\Omega$ ， $C_1 = 0.2\text{ }\mu\text{F}$ ， $C_2 = 0.1\text{ }\mu\text{F}$ ，試求在巴克豪森(Barkhausen)準則下，此電路產生振盪的 R_3 值為何？
 (A) $10\text{ k}\Omega$
 (B) $20\text{ k}\Omega$
 (C) $40\text{ k}\Omega$
 (D) $60\text{ k}\Omega$



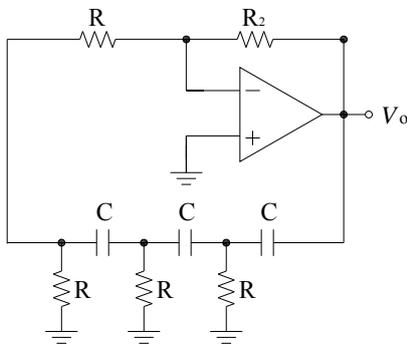
- [A] 47. 使用非反相放大器之韋恩電橋(Wien-Bridge)振盪電路，若要產生振盪，則回授網路相移角度為何？
 (A) 0° (B) 90° (C) 180° (D) 270°



【圖 12】

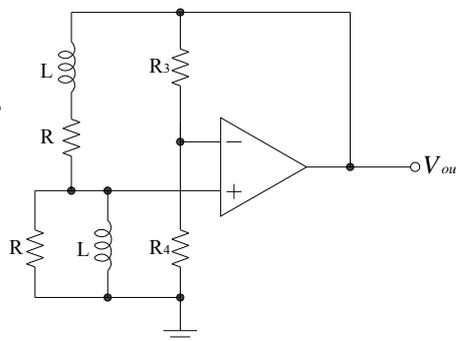

【圖 13】

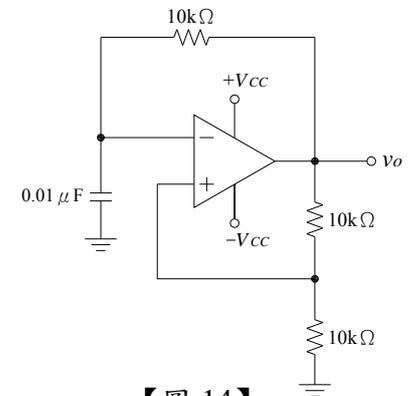

【圖 14】

- [B] 48. 如【圖12】所示運算放大器之RC相移電路，其振盪頻率與振盪條件下列何者正確？
 (A) $\omega_0 = 1/\sqrt{6}RC$ 且 $R_2/R \geq 8$ (B) $\omega_0 = 1/\sqrt{6}RC$ 且 $R_2/R \geq 29$
 (C) $\omega_0 = 1/\sqrt{3}RC$ 且 $R_2/R \geq 8$ (D) $\omega_0 = 1/\sqrt{3}RC$ 且 $R_2/R \geq 29$
- [A] 49. 如【圖13】所示，為類似韋恩電橋的振盪電路，若 $L = 100\text{ }\mu\text{H}$ ， $R = 314\text{ }\Omega$ ， $R_3 = 3\text{ k}\Omega$ ， $R_4 = 1\text{ k}\Omega$ ，試問此電路的振盪頻率約為何？
 (A) 500 kHz (B) 250 kHz (C) 100 kHz (D) 50 kHz
- [B] 50. 如【圖14】所示為常見振盪電路，若運算放大器之飽和電壓 $+V_{sat}$ 與 $-V_{sat}$ 分別為 12 V 與 -12 V ，則輸出信號 V_o 為何？
 (A)峰值為 6 V 之三角波 (B)峰值為 12 V 之方波
 (C)峰值為 6 V 之方波 (D)峰值為 12 V 之三角波