

台灣電力公司 113 年度新進僱用人員甄試試題

科 目：專業科目 A（電子學）

考試時間：第2節，60分鐘

注意事項	<p>1.本試題共 5 頁(A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。</p> <p>2.本科目禁止使用電子計算器。</p> <p>3.本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。</p> <p>4.請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對得該題所配分數，答錯或畫記多於一個選項者不倒扣，未作答者不給分亦不扣分。</p> <p>5.本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。</p> <p>6.考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。</p>
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- [C] 1. 氮化鎵(GaN)係由氮和鎵所組成之化合物，為使晶體結構中部分的鎵(Ga)原子被其他原子取代以形成N型半導體，可摻雜下列何種材料？
 (A)鎘(Cd) (B)鎂(Mg) (C)矽(Si) (D)鋅(Zn)


[D] 2. 有關稽納二極體(Zener Diode)之敘述，下列何者有誤？
 (A)p-n接面形成較窄之空乏區，而電場強度大
 (B)稽納崩潰發生於低逆向偏壓
 (C)稽納二極體可用於穩壓器
 (D)稽納崩潰逆向偏壓較累增崩潰逆向偏壓大


[C] 3. 有一放大器之功率增益為40 dB，電壓增益為40 dB，試求電流增益為何？
 (A)1 (B)10 (C)100 (D)1,000

[C] 4. 有一全波整流器，輸入訊號為60 Hz，輸出電壓峰值為1.5 V，輸出負載為5 kΩ及漣波電壓限制為0.1 V，試求濾波電容為何？
 (A)2.5 μF (B)5 μF (C)25 μF (D)50 μF

[C] 5. 有關箝位器功能之敘述，下列何者正確？
 (A)高頻濾波 (B)半波整流 (C)調整直流準位 (D)低頻濾波

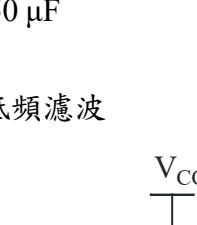
[C] 6. 有一電路如右圖所示， $r_\pi = 1 \text{ k}\Omega$ ， $R = 0.01 \text{ k}\Omega$ ， $\beta = 199$ ，試求輸入阻抗 Z_i 為何？
 (A)0.015 kΩ (B)1.01 kΩ (C)3 kΩ (D)21 kΩ



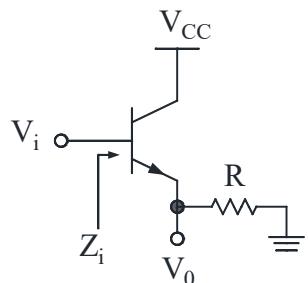

- [C] 7. 有一電路如右圖所示，下列何者將使 D_1 截止、 D_2 導通？

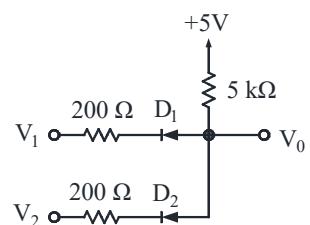
 - (A) $V_1 = 0\text{ V}$, $V_2 = 0\text{ V}$
 - (B) $V_1 = 4\text{ V}$, $V_2 = 0\text{ V}$
 - (C) $V_1 = 8\text{ V}$, $V_2 = 2\text{ V}$
 - (D) $V_1 = 8\text{ V}$, $V_2 = 8\text{ V}$



[D] 15. 有一共射極(CE)放大器如右圖所示，下列敘述

何者有誤？

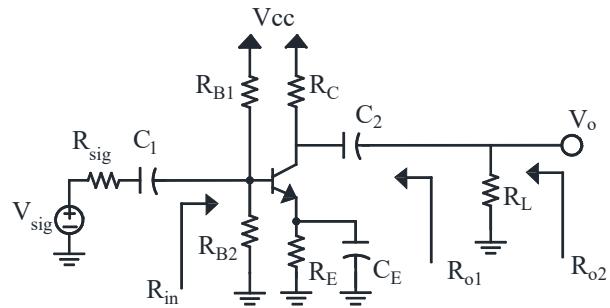- (A) $r_\pi = (1+\beta)r_e$
- (B) $R_{o1} = R_c \parallel r_o$
- (C) $R_{o2} = R_c \parallel r_o \parallel R_L$
- (D) $R_{in} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_\pi \parallel R_{sig}$



[A] 16. 有一負回授放大器，其閉迴路增益 $A_f = 100$ ，開迴路增益 $A = 10^4$ ，試求回授因子 β 為何？

- (A) 0.0099
- (B) 0.099
- (C) 0.99
- (D) 9.9

[C] 17. 有一回授放大器，其開迴路增益 $A = 10^6$ ，開迴路頻寬 1 kHz，閉迴路增益 $A_f = 10^2$ ，試求閉迴路頻寬為何？

- (A) 10² kHz
- (B) 10³ kHz
- (C) 10⁴ kHz
- (D) 10⁵ kHz

[B] 18. 有一差動放大器，其共模拒斥比 CMRR = 80 dB，差模增益 $A_d = 100$ ，試求共模增益 A_{cm} 為何？

- (A) 10⁻⁸
- (B) 10⁻²
- (C) 10²
- (D) 10⁶

[B] 19. 有一週期性方波信號，其正峰值電壓為 +8 V，負峰值電壓為 -4 V，此信號平均值為 +0.8 V，試求工作週期(duty cycle)為何？

- (A) 20 %
- (B) 40 %
- (C) 60 %
- (D) 80 %

[D] 20. 有一橋式整流器，試求輸出電壓有效值 V_{rms} 約為平均值 V_{av} 的幾倍？

- (A) $\frac{\sqrt{2}}{\pi}$
- (B) $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$
- (C) $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$
- (D) $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

[D] 21. 有一理想變壓器之電流增益為 40 dB，試求初級線圈與次級線圈匝數比 $(N_1 : N_2)$ 為何？

- (A) 1:1
- (B) 1:100
- (C) 10:1
- (D) 100:1


[A] 22. 當 p-n 接面二極體的 p 端接電源的負極，n 端接電源的正極，下列何者正確？

- (A) 空乏區變寬、障壁電位增加
- (B) 空乏區變窄、障壁電位增加
- (C) 空乏區變寬、障壁電位減少
- (D) 空乏區變窄、障壁電位減少

[D] 23. 有一理想放大器如右圖所示， $V_1 = 3$ V， $V_2 = 9$ V， $V_o = 9$ V，

$R_1 = 8$ kΩ， $R_2 = 3$ kΩ， $R_3 = 6$ kΩ，試求 R_4 為何？

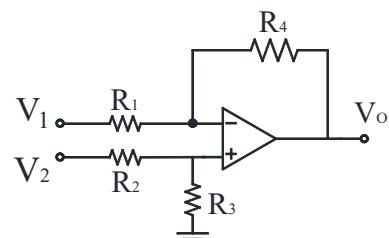- (A) 1 kΩ
- (B) 2 kΩ
- (C) 4 kΩ
- (D) 8 kΩ




[D] 24. 有一差動放大器，其共模拒斥比 CMRR = 40 dB，差模增益 $A_d = 200$ ，當輸入電壓分別為 $v_{i1} = 35$ μV、 $v_{i2} = 25$ μV 時，下列何者有誤？

- (A) 差模輸入電壓 $V_d = 10$ μV
- (B) 共模輸入電壓 $V_{cm} = 30$ μV
- (C) 共模增益 $A_{cm} = 2$
- (D) 輸出電壓 $V_o = 1.06$ mV

[A] 25. 如右圖所示之電路係屬下列何種型態？

- (A) 積分器
- (B) 微分器
- (C) 加法器
- (D) 變頻器

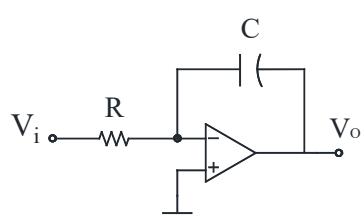

- [A] 26. 有關微分器、積分器之敘述，下列何者正確？
 (A)方波輸入積分器後之輸出波形為三角波 (B)三角波輸入積分器後之輸出波形為方波
 (C)方波輸入微分器後之輸出波形為三角波 (D)三角波輸入微分器後之輸出波形為正弦波
- [B] 27. 雙極性接面電晶體(BJT)運作於主動模式，若 β 參數由 99 變化到 49，則 α 參數之變化為何？
 (A)由 0.99 變化到 0.49 (B)由 0.99 變化到 0.98
 (C)由 0.97 變化到 0.96 (D)由 0.98 變化到 0.97
- [A] 28. 有關理想運算放大器之敘述，下列何者有誤？
 (A)輸出阻抗無窮大 (B)輸入阻抗無窮大 (C)頻帶寬度無窮大 (D)開迴路電壓增益無窮大
- [A] 29. 電壓 $V(t) = 80 \sin(\omega t + 30^\circ)$ V，週期 $T = 0.01$ 秒，當 $t = 0$ 秒時瞬間電壓為何？
 (A) 40 V (B) 50 V (C) 60 V (D) 80 V
- [D] 30. 雙極性接面電晶體(BJT)可分為 NPN 型及 PNP 型，其基極(B)、集極(C)及射極(E)的摻雜濃度由大至小依序排列，下列何者正確？
 (A) NPN : E > C > B ; PNP : E > C > B (B) NPN : B > C > E ; PNP : E > B > C
 (C) NPN : E > B > C ; PNP : E > C > B (D) NPN : E > B > C ; PNP : E > B > C
- [A] 31. 有一雙極性接面電晶體(BJT)基本放大電路，若輸出端為射極(E)，則其放大電路組態應為下列何者？
 (A)共集極(CC)組態 (B)共射極(CE)無 R_E 組態
 (C)共射極(CE)有 R_E 組態 (D)共基極(CB)組態
- [B] 32. 有關雙極性接面電晶體(BJT)之工作模式，下列敘述何者有誤？
 (A)作為開關使用，若開關導通(ON)，應工作於飽和區
 (B) B-E 接面加逆向偏壓，B-C 接面加順向偏壓時，處於截止區
 (C)作為線性放大器使用，應工作於主動區
 (D)應用於主動區時，則 B-E 接面加順向偏壓，B-C 接面加逆向偏壓
- [A] 33. 有一矽二極體在溫度 90°C 時，其逆向飽和電流為 192 nA ，若溫度下降至 30°C 時，試求逆向飽和電流為何？
 (A) 3 nA (B) 6 nA (C) 12 nA (D) 24 nA
- [C] 34. 有一放大電路以中頻段增益為基準，有關其截止頻率之敘述，下列何者有誤？
 (A)截止頻率又稱半功率點頻率
 (B)截止頻率又稱 -3 dB 點頻率
 (C)半功率點是指增益衰減至中頻段增益的一半
 (D)截止頻率可分為低頻截止頻率點與高頻截止頻率點
- [C] 35. 有關場效電晶體(FET)之敘述，下列何者有誤？
 (A)MOSFET 的工作模式為歐姆區(三極管區)、夾止飽和區及截止區
 (B)可分成傳導載子為電子的 n 通道與傳導載子為電洞的 p 通道
 (C)MOSFET 分成沒有預置通道的空乏型與有預置通道的增強型
 (D)主要可分成 JFET 及 MOSFET
- [D] 36. 有關雙極性接面電晶體(BJT)共射極(CE)、共集極(CC)及共基極(CB)組態放大電路特性之比較，下列何者有誤？
 (A)功率增益 : CE > CB > CC (B)輸出阻抗 : CB > CE > CC
 (C)輸入阻抗 : CC > CE > CB (D)電壓增益 : CB > CC > CE
- [D] 37. 有關場效電晶體(FET)與雙極性接面電晶體(BJT)之比較，下列敘述何者正確？
 (A) FET 的輸入阻抗較 BJT 低 (B) BJT 比 FET 適合應用於超大型積體電路
 (C) BJT 的熱穩定性較 FET 好 (D) FET 增益與頻寬的乘積較 BJT 小

- [C] 38. 有關差動放大器增益與共模拒斥比(CMRR)之敘述，下列何者正確？
- (A) A_{cm} (共模增益)越大越好
 - (B) A_d (差模增益)越小越好
 - (C) 理想 CMRR 為無窮大
 - (D) CMRR 越小越能抑制雜訊
- [A] 39. 串級放大器相對於單級放大器，有關前者之增益與頻寬，下列敘述何者正確？
- (A) 增益變大，頻寬變窄
 - (B) 增益變大，頻寬變寬
 - (C) 增益變小，頻寬不變
 - (D) 增益變小，頻寬變窄
- [D] 40. 下列何者不是達靈頓(Darlington)放大電路之特點？
- (A) 輸入阻抗高
 - (B) 輸出阻抗低
 - (C) 電流增益高
 - (D) 電壓增益高
- [B] 41. 雙極性接面電晶體(BJT)運作於主動模式，熱電壓 $V_T = 25 \text{ mV}$ ，基極直流電 $I_B = 10 \mu\text{A}$ ， $\beta = 99$ ，試求室溫下交流等效電阻 r_π 為何？
- (A) $1 \text{ k}\Omega$
 - (B) $2.5 \text{ k}\Omega$
 - (C) $5 \text{ k}\Omega$
 - (D) $25 \text{ k}\Omega$
- [D] 42. 電晶體共射極放大電路於射極電阻 R_E 增加一射極旁路電容 C_E ，其主要功用為下列何者？
- (A) 濾波功能
 - (B) 防止直流電通過
 - (C) 防止短路
 - (D) 提高電壓增益
- [B] 43. 有一 n 通道接面場效電晶體(JFET)之汲極電流 $I_{DSS} = 4 \text{ mA}$ ，其中 $V_{GS(OFF)} = -4 \text{ V}$ ，當 JFET 運作於 $V_{GS} = -2 \text{ V}$ 時，試求順向轉移互導 g_m 為何？
- (A) $0.5 \text{ m}\Omega$
 - (B) $1 \text{ m}\Omega$
 - (C) $1.5 \text{ m}\Omega$
 - (D) $2 \text{ m}\Omega$
- [B] 44. 有一 n 通道空乏型金屬氧化半導體場效電晶體(MOSFET)運作於夾止飽和區，其導電參數 $K = 0.5 \text{ mA/V}^2$ ，若直流工作點之汲極電流為 $I_D = 8 \text{ mA}$ ，試求 g_m 為何？
- (A) 2 mS
 - (B) 4 mS
 - (C) 6 mS
 - (D) 8 mS
- [D] 45. 在矽半導體材料中摻入五價雜質，其半導體類型、電性及內部多數載子之敘述，下列何者正確？
- (A) p型半導體、正電、電洞
 - (B) p型半導體、電中性、電洞
 - (C) n型半導體、負電、電子
 - (D) n型半導體、電中性、電子
- [B] 46. 有一 p 通道增強型金屬氧化半導體場效電晶體(MOSFET)，其參數 $K = 0.5 \text{ mA/V}^2$ ，臨界電壓 $V_T = -2 \text{ V}$ ，試求 $V_{GS} = -4 \text{ V}$ 時， I_D 值為何？
- (A) 0 mA
 - (B) 2 mA
 - (C) 4.5 mA
 - (D) 6 mA
- [A] 47. 雙極性接面電晶體(BJT)共射極(CE)組態中，小訊號電源是經由一個耦合電容 C_C 進入基極，該電容 C_C 之主要功能為何？
- (A) 阻隔直流
 - (B) 使電流增益變大
 - (C) 阻隔交流信號
 - (D) 使電壓增益變大
- [B] 48. 有關功率放大器的特性分成 A 類、B 類、AB 類及 C 類，下列敘述何者有誤？
- (A) A 類放大器的工作操作點定於負載線中點
 - (B) B 類放大器的失真程度最小
 - (C) AB 類放大器的工作操作點介於 A 類及 B 類放大器之間
 - (D) C 類放大器的工作操作點定於截止區之下
- [A] 49. 有一雙極性接面電晶體(BJT)， $\beta = 100$ ，已知室溫下熱電壓 $V_T = 25 \text{ mV}$ ，若 $I_C = 0.5 \text{ mA}$ ，試求該 BJT 之 g_m 為何？
- (A) 20 mA/V
 - (B) 40 mA/V
 - (C) 60 mA/V
 - (D) 80 mA/V
- [B] 50. 有關振盪器之敘述，下列何者有誤？
- (A) 石英振盪器是利用晶體本身之壓電效應
 - (B) 一般 RC 相移振盪器所產生的輸出波形為三角波
 - (C) 射頻振盪器一般採用 LC 電路
 - (D) 低頻振盪器一般採用 RC 電路