

經濟部所屬事業機構 105 年新進職員甄試試題






類別：電機（甲）、儀電

節次：第二節

科目：1. 電路學 2. 電子學

注意事項	1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
	2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
	3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
	4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對得該題所配分數，答錯或畫記多於 1 個選項者，倒扣該題所配分數 3 分之 1，倒扣至本科之實得分數為零為止；未作答者，不給分亦不扣分。
	5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
	6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
	7. 考試時間：90 分鐘。


1. 電流 $i(t) = [5 \cos(\omega t + 36.87^\circ) + 10 \cos(\omega t - 53.13^\circ)] A$ ，如改用相量表示為何？
(A) $11.2\angle - 26.6^\circ A$ (B) $11.2\angle - 53.2^\circ A$ (C) $22.4\angle - 26.6^\circ A$ (D) $22.4\angle - 53.2^\circ A$
2. 有一弦波電壓 $V(t) = 300 \cos(120\pi t + 30^\circ) V$ ，當 $t = 2.778 ms$ 時，電壓值為何？
(A) 0 V (B) 150 V (C) 212 V (D) 260 V
3. 有一電壓源 $V(t) = 100 + 20 \cos(3t - 20^\circ) + 10 \cos(5t + 10^\circ) + 10 \cos(7t - 30^\circ) V$ 串聯 1Ω 電阻，則 1Ω 電阻所吸收之平均功率為何？
(A) 5300 W (B) 8050 W (C) 10300 W (D) 10525 W
4. 有一 RLC 並聯電路，其自然響應 $V(t) = Ae^{-\alpha t} \sin \omega t$ ， A 為常數， $\alpha > 0$ ， $\omega \neq 0$ 。有關 $V(t)$ 敘述，下列何者有誤？
(A) 電壓會在正值、負值間交替 (B) 電壓振盪的幅度呈指數衰減
(C) α 值會影響電壓衰減的速度 (D) 此為臨界阻尼響應
5. 有一弦波電壓源連接 RLC 串聯電路， $R = 50 \Omega$ ， $L = 50 mH$ ， $C = 80 \mu F$ 。欲使電路出現最大電流振幅，則電源角頻率 ω 值為何？
(A) 200 rad/s (B) 300 rad/s (C) 400 rad/s (D) 500 rad/s
6. 有一電容器 $C = 0.5 F$ ，其電流 $i(t) = 6t A$ 。已知 $t = 0 s$ 時，電容器上之電壓為 2 V，求 $t = 1 s$ 時，儲存於電容器之能量為何？
(A) 8 J (B) 16 J (C) 24 J (D) 32 J
7. 有一電壓 $V(t) = 20\sqrt{2} \cos(\omega t - 10^\circ) V$ ，連接阻抗 $Z = 10e^{j\theta} \Omega$ ，則其複數功率大小為何？
(A) $10e^{j\theta} VA$ (B) $20e^{j\theta} VA$ (C) $40e^{j\theta} VA$ (D) $80e^{j\theta} VA$
8. 關於 RLC 串聯諧振之敘述，下列何者有誤？
(A) 電路阻抗最小 (B) 頻寬與品質因數 Q 成反比
(C) 功率因數為 1 (D) 電源頻率大於諧振頻率時，電路呈電容性
9. 有一元件之電壓及電流分別為 $v(t) = 3 \cos(3t + 20^\circ) V$ ， $i(t) = -2 \sin(3t + 30^\circ) A$ ，則電壓和電流之相位關係為何？
(A) 電壓領先電流 10° (B) 電流領先電壓 10° (C) 電壓領先電流 100° (D) 電流領先電壓 100°
10. 一個 $25 \mu F$ 之電容器兩端加上電壓 $V(t) = 10 \sin 200t V$ ，則電容阻抗值為何？
(A) $-j100 \Omega$ (B) $-j200 \Omega$ (C) $-j400 \Omega$ (D) $-j600 \Omega$

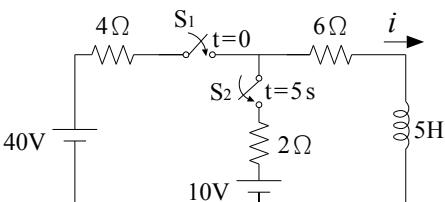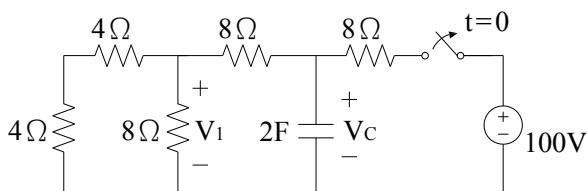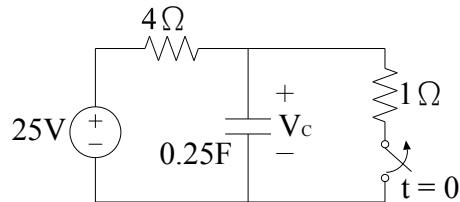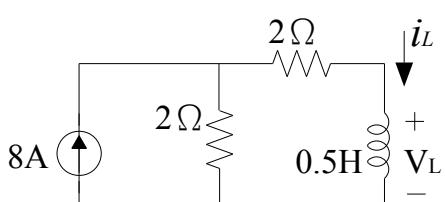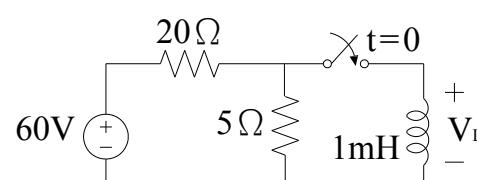11. 有一電阻 $R = 2\Omega$ ，將其通過 $i(t) = 4 \sin(\omega t + 30^\circ)$ A 之電流時，電阻消耗之功率為何？
 (A) 8 W (B) 16 W (C) 24 W (D) 32 W
12. 有一 RLC 串聯電路，連接一個 60 Hz, 100 V 之電源。電路之 $R = 10\Omega$, $X_L = 50\Omega$, $X_C = -0.5\Omega$ ，則此電路之諧振頻率為何？
 (A) 6 Hz (B) 12 Hz (C) 18 Hz (D) 24 Hz
13. 有兩條銅線，銅線 A 的直徑及長度皆為銅線 B 的 2 倍。若在兩條銅線加上相同電壓，則銅線 A 所消耗功率為銅線 B 的幾倍？
 (A) 1/4 (B) 1/2 (C) 2 (D) 4
14. 有一電源所提供之電壓及電流分別為 $V(t) = 20 \sin(\omega t)$ V, $i(t) = 40 \sin(\omega t - 30^\circ)$ A，則電源所提供之平均功率為何？
 (A) 200 W (B) 400 W (C) $200\sqrt{3}$ W (D) $400\sqrt{3}$ W
15. 有一電感 $L = 100\text{ mH}$ ，當 $t < 0$ ，其兩端電壓為 0V。當 $t > 0$ ，其兩端電壓 $V(t) = 20te^{-10t}$ V。假設 $t \leq 0$ 時， $i_L = 0$ A。求 $t = 0.2$ s 時， i_L 值 = ?
 (A) 1.05 A (B) 1.19 A (C) 2.11 A (D) 2.37 A
16. 有一 RLC 串聯電路， $R = 560\Omega$, $L = 100\text{ mH}$, $C = 0.1\mu\text{F}$ ，其電流之自然響應特性為何？
 (A) 過阻尼 (B) 欠阻尼 (C) 臨界阻尼 (D) 無阻尼
17. 如右圖之電路， $t = 0$ s 時， S_1 閉合， $t = 5$ s 時， S_2 閉合。當 $0 \leq t \leq 5$ s 時，求電路之 $i(t) = ?$
 (A) $4(1 - e^{-t})$ A (B) $6(1 - e^{-t})$ A
 (C) $4(1 - e^{-2t})$ A (D) $6(1 - e^{-2t})$ A
- 
18. 如右圖之電路， $t < 0$ 時已達穩態。當 $t = 0$ s 時，瞬間將開關斷路，則 $t = 48$ s 時，求 $V_1 = ?$
 (A) $10e^{-2}$ V (B) $20e^{-2}$ V
 (C) $10e^{-1}$ V (D) $20e^{-1}$ V
- 
19. 如右圖之電路， $t < 0$ 時已達穩態。當 $t = 0$ s 時，瞬間將開關斷路，則 $t > 0$ 時， $V_C(t) = ?$
 (A) $10 - 5e^{-t}$ V (B) $15 - 10e^{-t}$ V
 (C) $25 - 15e^{-t}$ V (D) $25 - 20e^{-t}$ V
- 
20. 如右圖之電路，電感在 $t = 0$ s 時， $i_L(0) = 2$ A。求 $t > 0$ 時， $i_L(t) = ?$
 (A) $3 - e^{-4t}$ A (B) $3 - e^{-8t}$ A
 (C) $4 - 2e^{-4t}$ A (D) $4 - 2e^{-8t}$ A
- 
21. 如右圖之電路， $t = 0$ s 時，開關瞬間閉合。則 $t = 1$ ms 時，電壓 $V_L = ?$
 (A) $2e^{-2}$ V (B) $6e^{-2}$ V
 (C) $12e^{-4}$ V (D) $16e^{-4}$ V
- 

22. 如右圖之電路， $t = 0$ s時，開關瞬間閉合。


求 $t > 0$ 時， $V_C(t) = ?$

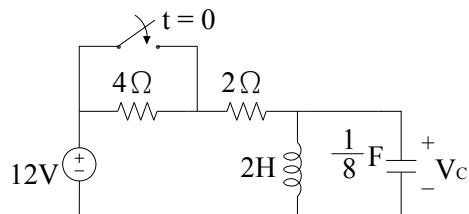- (A) $6e^{-2t}$ V (B) $12e^{-2t}$ V
 (C) $16te^{-2t}$ V (D) $32te^{-2t}$ V




23. 如右圖之電路，從 V_{OC} 兩端點看入之戴維寧等效阻抗為何？

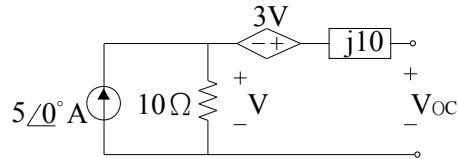- (A) $40 + j10$ Ω (B) $50 + j10$ Ω
 (C) $30 + j20$ Ω (D) $60 + j20$ Ω




24. 求右圖電路之 $i_x = ?$

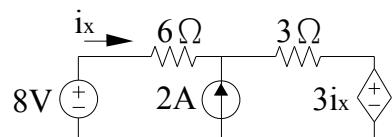- (A) $\frac{1}{2}$ A (B) $\frac{1}{3}$ A
 (C) $\frac{1}{6}$ A (D) $\frac{1}{8}$ A




25. 右圖電路之 $V_o = aV_1 + b i_2 + cV_3$ ，求 $a+b+c=?$

- (A) 1
 (B) 2
 (C) 4
 (D) 8

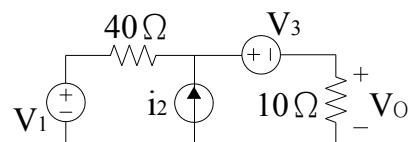

26. 如右圖之電路，在下列哪種條件下，其電壓增益值 V_o/V_I 與頻率無關？(OP：理想運算放大器)

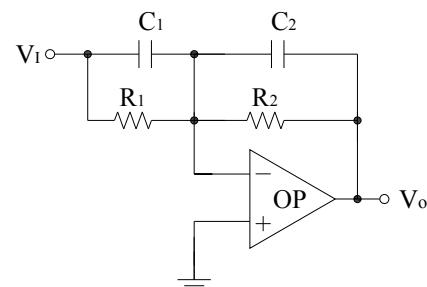
- (A) $R_1C_2 = R_2C_1$
 (B) $R_1R_2 = C_1C_2$
 (C) $C_1 = C_2$
 (D) $R_1C_1 = R_2C_2$



27. 如右圖之電路，流經 R_f 的電流值 I_f 為多少？


(OP：理想運算放大器； D_1 為二極體，其導通電壓 = 0.7 V； V_z ：稽納二極體的逆向崩潰電壓)

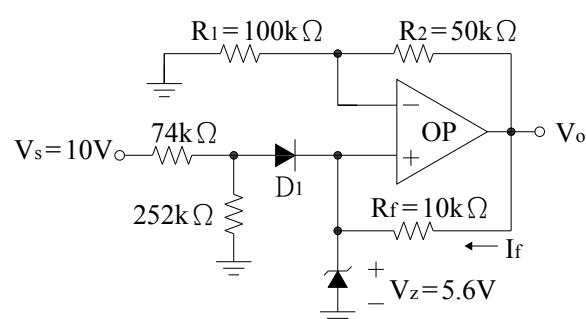- (A) 0.14 mA
 (B) 0.28 mA
 (C) 0.42 mA
 (D) 0.56 mA



28. 如右圖之電路，要確保此電路可以開始振盪，其條件為何？(OP：理想運算放大器)

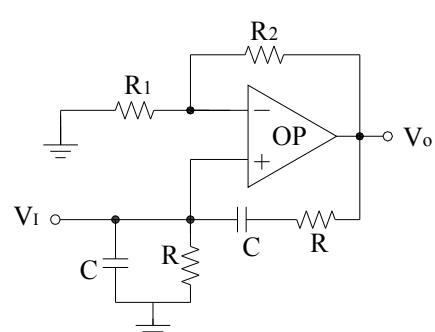- (A) $(R_2/R) > 2$
 (B) $(R_1/R) > 2$
 (C) $(R_1/R_2) > 2$
 (D) $(R_2/R_1) > 2$




29. 轉導放大器(Transconductance Amplifier)的理想特性為何？(R_i ：輸入阻抗； R_o ：輸出阻抗)

- (A) $R_i = \infty$, $R_o = 0$ (B) $R_i = 0$, $R_o = \infty$ (C) $R_i = \infty$, $R_o = \infty$ (D) $R_i = 0$, $R_o = 0$


30. 一理想矽質 PN 介面的二極體，在 $T = 300\text{ K}$ 時 ($V_T = 26\text{ mV}$)，其逆向偏壓的飽和電流為 $I_S = 2 \times 10^{-14}\text{ A}$ 且 $n = 1$ ，請問在順向偏壓 +0.65 V 時的電流值為多少？
 (A) 1.44 mA (B) 2.88 mA (C) 3.44 mA (D) 4.05 mA

31. 如右圖之電路，假設 $I_{REF} = I_0 = 100\text{ }\mu\text{A}$ ，所有的 MOSFET ($Q_1 \sim Q_4$) 的爾利電壓 (Early Voltage) $|V_A| = 50\text{ V}$ ，且 $g_m = 0.5\text{ mA/V}$ ，忽略基體效應 (Body Effect)，請問輸出電阻 R_o 的值為多少？

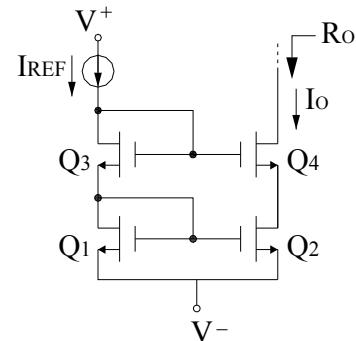
- (A) 116 MΩ (B) 126 MΩ (C) 256 MΩ (D) 502 MΩ



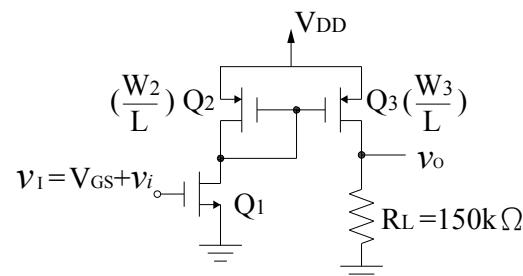32. 如右圖之電路，假設 MOSFET Q_1 、 Q_2 、 Q_3 之工作點均在飽和區且忽略爾利效應 (Early Effect)， $g_m1 = 0.5\text{ mA/V}$ ， Q_3 與 Q_2 的通道寬度比 $W_3/W_2 = 1.2$ ，試求此電路的小信號電壓放大倍數 v_o/v_i 等於多少？
 (A) 70 (B) 80 (C) 90 (D) 100



33. 如右圖之電路，假設 $I_o = 10\text{ }\mu\text{A}$ ，BJT Q_1 、 Q_2 、 Q_3 的電流增益 β 均為 80， $V_T = 25\text{ mV}$ ，且爾利電壓 (Early Voltage) $|V_A| = 100\text{ V}$ ，求 R_o 的電阻值為多少？
 (A) 191 MΩ (B) 291 MΩ (C) 391 MΩ (D) 491 MΩ

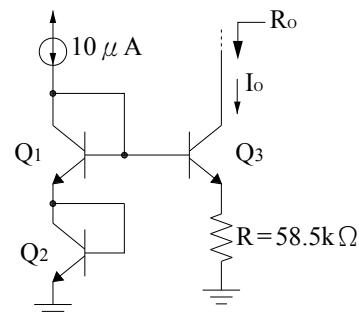


34. 對一 MOSFET 以一固定的 v_{GS} 電壓操作在飽和區，在 $v_{DS} = 4\text{ V}$ 時， $i_D = 2\text{ mA}$ ，且 $v_{DS} = 8\text{ V}$ 時， $i_D = 2.1\text{ mA}$ ，請問其爾利電壓 (Early Voltage) $|V_A|$ 為多少？
 (A) 70 V (B) 76 V (C) 80 V (D) 86 V
35. 對一增強型的 PMOS 電晶體，其 $k'_p(W/L) = 90\text{ }\mu\text{A/V}^2$ ， $V_t = -1.5\text{ V}$ ，爾利電壓 (Early Voltage) $|V_A| = 50\text{ V}$ ，將閘極 (G) 端接地，源極 (S) 端接 +5V，當汲極 (D) 端電壓 $v_D = +4\text{ V}$ 時，求其汲極電流值 i_D 為多少？
 (A) 0.14 mA (B) 0.27 mA (C) 0.40 mA (D) 0.59 mA

36. 在積體電路中，NMOS 的基體 (B) 端應如何接？
 (A) 接至電流源 (B) 接至汲極 (Drain) (C) 接至源極 (Source) (D) 接至最低電壓

37. 使一個 npn 型電晶體操作在 $v_{BE} = 670\text{ mV}$ ， $I_C = 2\text{ mA}$ ，其 i_C 對 v_{CE} 的特性有一斜率為 $2 \times 10^{-5}\text{ V}$ ，當電晶體操作在 $I_C = 10\text{ mA}$ 時，其輸出阻抗值為多少？
 (A) 40 kΩ (B) 30 kΩ (C) 20 kΩ (D) 10 kΩ
38. 對一 BJT 電晶體操作在 $I_B = 5\text{ mA}$ 時，在 $I_C = 10\text{ mA}$ 下，其對應的 $V_{CEsat} = 140\text{ mV}$ ，且 $I_C = 20\text{ mA}$ 時，其對應的 $V_{CEsat} = 180\text{ mV}$ ，求其飽和區的 R_{CEsat} 電阻值為多少？
 (A) 2 Ω (B) 3 Ω (C) 4 Ω (D) 5 Ω

39. 如右圖之電路，已知此 CMOS 反向器電路的 $V_{TN} = 0.8\text{ V}$, $V_{TP} = -0.8\text{ V}$ 且 $K_n = K_p$ ，假設 $v_{O1} = 0.5\text{ V}$ 時，請問 v_i 的電壓值為多少？

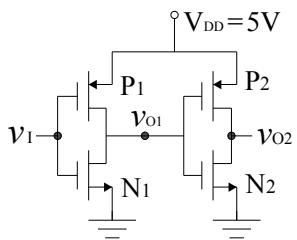- (A) 1.55 V
- (B) 2.06 V
- (C) 2.86 V
- (D) 3.75 V




40. 假設有一個運算放大器在開路低頻的增益 $A_o = 100\text{ dB}$ ，當頻率 $f = 10^4\text{ Hz}$ 時，其開路增益的大小為 40 dB ，請問此放大器之單位增益頻寬(unit gain bandwidth)值約為多少？

- (A) 10^4 Hz
- (B) 10^5 Hz
- (C) 10^6 Hz
- (D) 10^7 Hz

41. 如右圖的一組並聯-串聯式(Shunt-Series)負回授放大電路，電晶體參數 $g_{m1} = g_{m2} = 6\text{ mA/V}$ ，忽略爾利效應(Early Effect)及基體效應(Body Effect)，電阻 $R_S = R_D = 10\text{ k}\Omega$ 及 $R_F = 90\text{ k}\Omega$ ，求電流放大倍數 $A_f = I_o/I_s$ 為多少？

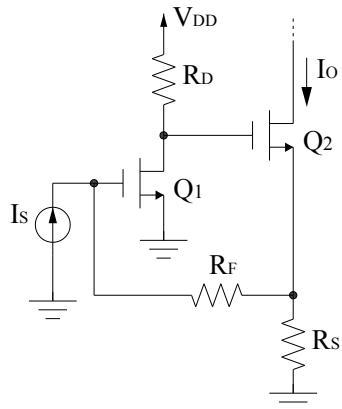- (A) -6.9
- (B) -9.9
- (C) -12.9
- (D) -15.9



42. 如何有效降低增強型 NMOS 電晶體的 Threshold Voltage 電壓值 V_T ，下列敘述何者正確？

- (A) 降低基體(Substrate)的濃度(N_A)
- (B) 降低源極(Source)區域的濃度(N_D)
- (C) 降低汲極(Drain)區域的濃度(N_D)
- (D) 降低閘極(Gate)區域的 ϵ_{ox}/t_{ox} (ϵ_{ox} ：矽氧化層的 permittivity； t_{ox} ：矽氧化層厚度)

43. 對一 npn 型的 BJT 所組成的共基極(Common Base)放大器，下列敘述何者有誤？

- (A) 輸入阻抗 $R_i = r_e$ (很小)
- (B) 高頻響應比共射極(Common Emitter)放大器差
- (C) 電流增益 $A_i = \alpha \leq 1$
- (D) 電壓增益 A_v 對 β 變化的影響小

44. 對一 PN 二極體施加逆向偏壓，有關逆向飽和電流 I_s 的敘述何者有誤？


- (A) 逆向偏壓時會產生極小的逆向飽和電流 I_s (約 10^{-15} A)
- (B) I_s 由少數載子數量控制
- (C) 溫度越高， I_s 會上升
- (D) Junction 面積增加會使 I_s 下降

45. 下列有關 MOS 電流鏡和 BJT 電流鏡的比較何者有誤？

- (A) MOS 電流鏡無 β 效應(有限 β 值效應)
- (B) 通常 MOS 電流鏡的 $V_{Omin} = V_{GS} - V_t = V_{OV}$ 比 BJT 電流鏡的 $V_{Omin} = V_{CEsat}$ 來的大
- (C) MOS 電流鏡 r_o 的影響比 BJT 電流鏡小(有限 r_o 值效應)
- (D) Wilson 電流鏡的電路可降低 BJT 電流鏡 β 值有限效應及增加輸出電阻值


46. 如右圖的電晶體放大電路， $g_m = 2 \text{ mA/V}$ ， $r_0 = 100 \text{ k}\Omega$ ， $R_D = 6 \text{ k}\Omega$ ， $R_L = 100 \text{ k}\Omega$ ，求小信號電壓放大增益值 v_o/v_i 為多少？(C_1 、 C_2 及 C_s 可視為短路)

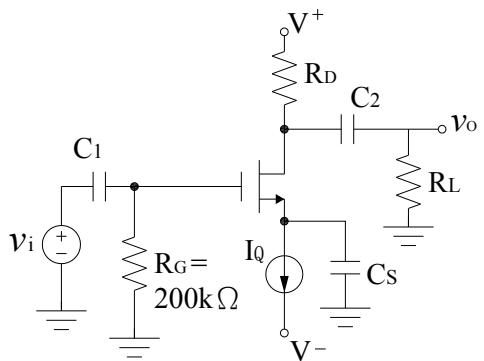- (A) -5.7
- (B) -10.7
- (C) -20.7
- (D) -30.7



47. 如右圖的數位邏輯電路，A、B 為邏輯輸入，請問 Y 輸出為何？

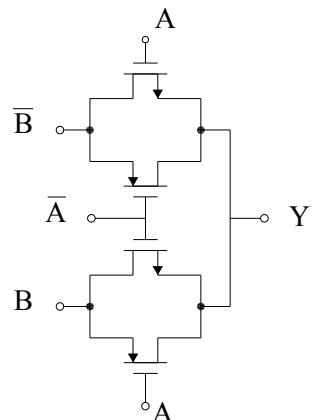- (A) $A\bar{B} + \bar{A}B$
- (B) $A + B$
- (C) AB
- (D) $\bar{A}\bar{B} + AB$




48. 開路放大器的增益函數 $A_o(s) = \frac{10}{s^2 + 5s + 1}$ ，當回授因子 β 值為多少時，會使閉回路放大器成為臨界阻尼響應。

- (A) 0.525
- (B) 0.625
- (C) 0.725
- (D) 0.825

49. 如右圖之電路，假設所有電晶體完全相同， $V_{BE(on)} = 0.7 \text{ V}$ ， $V_{CE(sat)} = 0.2 \text{ V}$ 且爾利電壓(Early Voltage) $|V_A| = \infty$ ，並忽略電流 I_B ，請問要使此電路操作在線性區域內 [v_{omin} , v_{omax}]，其輸入電壓值 v_I 要在哪種範圍？

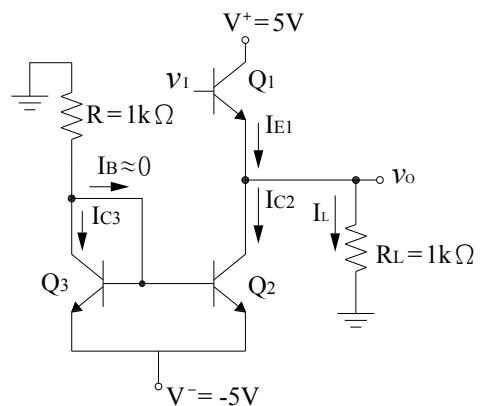- (A) $-3.6 \text{ V} \leq v_I \leq 5.5 \text{ V}$
- (B) $-3.6 \text{ V} \leq v_I \leq 6.5 \text{ V}$
- (C) $-2.6 \text{ V} \leq v_I \leq 5.0 \text{ V}$
- (D) $-2.6 \text{ V} \leq v_I \leq 6.5 \text{ V}$



50. 如右圖之電路，一個 MOSFET 放大器的小信號高頻等效電路，假設 $R_{sig} = 100 \text{ k}\Omega$ ， $g_m = 4 \text{ mA/V}$ ， $R'_L = 5 \text{ k}\Omega$ ，且 $C_{gs} = C_{gd} = 1 \text{ pF}$ ， $R_S = 100 \Omega$ ，請問高頻-3dB 的 ω_H 值為多少？

- (A) 367.6 k rad/s
- (B) 453.5 k rad/s
- (C) 566.3 k rad/s
- (D) 623.0 k rad/s

