

# 台灣電力公司 101 年度養成班及用人當地化甄試試題

科 目：專業科目 A(輸配電學)

考試時間：第二節，60 分鐘


注意事項	1. 本科目禁止使用電子計算器。
	2. 本試題共 4 頁(A3 紙 1 張)。
	3. 本試題為單選題 50 題，每題 2 分，共 100 分。須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
	4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對者得該題所配分數，答錯或畫記多於一個選項者，倒扣該題所配分數 3 分之 1，倒扣計至本科之實得分數為零為止；未作答者，不給分亦不扣分。
	5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
	6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟該節考試結束後，始得至原試場索取。

1. 提高輸配電電壓後，下列敘述何者不正確？  
(A) 可減少線損      (B) 可減少線路壓降      (C) 可減少電暈產生      (D) 可增加輸電能力
2. 輸配電線路可分為架空線路與地下電纜線路，下列架空線路特點的敘述，何者不正確？  
(A) 施工容易      (B) 建設費用低廉  
(C) 故障之發現、修復及檢查較容易      (D) 減少自然環境及人為之災害，增加供電之可靠性
3. 架空地線的功能，下列敘述何者不正確？  
(A) 可提供少量電力輸送      (B) 可增加線路對地電容  
(C) 可分散雷擊電流      (D) 可增加輸電線機械強度
4. 有一 37 股直徑 3 mm 素線組成之鋁絞線，試求鋁絞線之外徑為多少 mm？  
(A) 9      (B) 15      (C) 21      (D) 27
5. 導線線徑 1 MCM 等於多少圓密爾(CM)？  
(A) 0.001      (B) 1      (C) 1000      (D) 1000000
6. 超高壓輸電線單導體改以複導體方式架設，下列敘述何者不正確？  
(A) 可增加線路電感      (B) 可減少表面電壓梯度  
(C) 可增加線路供電容量      (D) 可增加線路電容
7. 有一變壓器以其標示銘牌額定值 100 kV 及 500 MVA 為基準值時，得到阻抗標么值為  $j0.2$ ，若改以 10 kV 及 100 MVA 為基準值時，阻抗標么值將成為多少？  
(A)  $j0.01$       (B)  $j0.4$       (C)  $j4$       (D)  $j0.1$
8. 3 相變壓器高/中/低壓側線圈採用 Y-Y-△接線，下列敘述何者不正確？  
(A) 可使電壓波形不易畸變  
(B) 低壓側線圈接地故障時，可由零相電壓電驛檢出  
(C) 低壓側可接用所/廠內電源或虛功補償裝置使用  
(D) 低壓側線圈接地故障時，可由接地過電流電驛檢出
9. 某用戶群設備負載總和為 200 kW，其需求因數為 0.75，參差因數為 1.25，系統之平均功率因數為 0.8 落後，則綜合用電最大需量為多少 kW？  
(A) 120      (B) 150      (C) 200      (D) 250
10. 承上題(第 9 題)，供給該用戶群設備之額定供電容量為多少 kVA？  
(A) 120      (B) 150      (C) 200      (D) 250
11. 800 kW 的負載功率因數為 0.8，如要改善功率因數為 1.0 時，應加裝多少容量之電容器？  
(A) 200 kVAR      (B) 800 kVAR      (C) 600 kVAR      (D) 1000 kVA


12. 【圖 1】3相之3芯電纜芯線對地電容為  $C_1$ ，芯線間電容為  $C_2$ ，其中  $C_1=7$  微法拉， $C_2=1$  微法拉，線電壓為  $100\sqrt{3}$  V，求等效單相對地電容值為多少微法拉( $10^{-6}$  F)？  
 (A) 7.33      (B) 0.315      (C) 8      (D) 10
13. 承上題(第 12 題)，頻率為 60 赫， $\pi=3.14$ ，每芯線對地充電電流為多少安培(A)？  
 (A) 0.314      (B) 0.3768      (C) 0.628      (D) 0.7536
14. 【圖 2】所示系統，#1Gen.額定為 50 MVA、13.8 kV、 $x''=20\%$ ，#2Gen.額定為 25 MVA、13.8 kV、 $x''=10\%$ ，變壓器之額定為 75 MVA、13.8 kV/75 kV、電抗值為 15%，故障發生前變壓器之高壓側電壓為 67.5 kV，變壓器無載，發電機間無環流存在，以變壓器額定為標么基準值，若變壓器高壓側發生 3 相短路故障，則故障處等效戴維寧阻抗為多少標么(p.u.)？  
 (A) j0.25      (B) j0.3      (C) j0.35      (D) j0.5

15. 承上題(第 14 題)，故障處 3 相短路電流值與下列何者最接近？

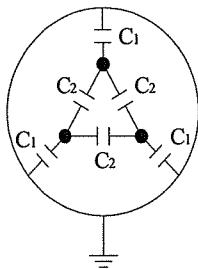
- (A) 866 安培      (B) 1414 安培      (C) 1732 安培      (D) 3464 安培



【圖 1】

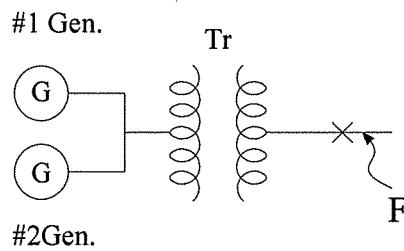


【圖 2】

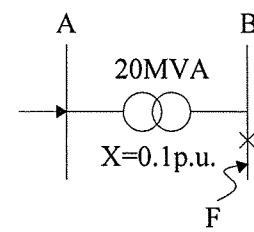


【圖 3】

16. 【圖 3】所示電力系統，假設匯流排 A 為無窮母線匯流排，其匯入容量遠大於系統所需，故障容量亦相同，當 3 相接地故障發生在匯流排 B 時，且電纜阻抗不計，則變壓器故障容量為多少 MVA？  
 (A) 25      (B) 50      (C) 100      (D) 200
17. 電路裝有並聯電力電容器，此時電路功率因數為 1.0，若再增加電容器，則功率因數值會如何變化？  
 (A) 變大      (B) 變小      (C) 不變      (D) 無法確定
18. 一台變壓器 10 kVA，其鐵損為 200 W，銅損為 600 W，1 日中有 12 小時全負載，其餘 12 小時無負載，負載功率因數為 1，則此變壓器全日效率約為多少？  
 (A) 100 %      (B) 92.6 %      (C) 90.9 %      (D) 86.2 %
19. 下列何者不是電力系統設備絕緣協調主要考量來源及種類？  
 (A) 雷擊      (B) 開關操作      (C) 線路相間故障      (D) 線路接地故障
20. 有關雷擊逆閃絡，下列敘述何者不正確？  
 (A) 可避免絕緣物發生閃絡      (B) 可由減少接地電阻改善  
 (C) 可由裝設線路避雷器改善      (D) 為雷擊架空地線或支持物引發
21. 下列何者不是電力系統並聯時主要考慮因素？  
 (A) 相序      (B) 相角      (C) 頻率      (D) 容量
22. 輸配電線路使用之瓷質礙子與玻璃礙子相比較，有關瓷質礙子特點，下列敘述何者不正確？  
 (A) 製造容易，價格較低廉      (B) 溫度變化時不易破裂  
 (C) 具有較高之抗張力      (D) 膨脹係數較小
23. 自耦變壓器與具相同額定之雙繞組變壓器相比較，下列敘述何者不正確？  
 (A) 體積較小      (B) 效率較低  
 (C) 內部阻抗較低      (D) 適用於兩側電壓匝比倍率不大者
24. 有關銅線與鋁線的敘述，下列何者不正確？  
 (A) 地下電纜較常用銅線導體  
 (B) 相同導電能力下，全鋁線較輕，常用於短跨距輸電線路  
 (C) 鋁線的抗張強度小，弛度亦較小，可減少支持物費用  
 (D) 在相同的電阻下，鋁線截面積大，散熱較易，電量不易發生

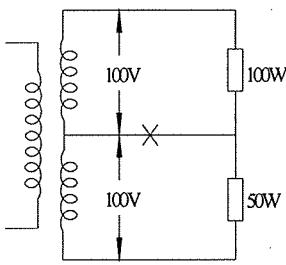
25. 有關 3 相變壓器 Y 接或△接，下列敘述何者不正確？  
 (A) Y 接絕緣要求較高  
 (B) Y 接中性點可經由阻抗接地  
 (C) 依國際標準△-Y 接在正相序時，二次側角度落後一次側 30 度  
 (D) 平衡時，△接線圈內合成電壓為零
26. 原 3 台單相變壓器△-△接供電，改為 2 台 V-V 接供電，此時變壓器利用率為多少？  
 (A) 100 %      (B) 86.6 %      (C) 66.7 %      (D) 57.5 %
27. 一次側含多分抽頭之單相變壓器銘牌標稱電壓 6600 V/220 V，當一次側分抽頭接在 6600 V 位置時，二次側電壓為 210 V，若電源電壓不變，希望得到二次側電壓為 220 V，則一次側分抽頭需改接為何位置？  
 (A) 6300 V      (B) 6900 V      (C) 6450 V      (D) 6750 V
28. 下列敘述何者不正確？  
 (A) 比流器迴路不可短路      (B) 單相 3 線式中性線不可串接保險熔絲  
 (C) 比壓器迴路不可短路      (D) 比流器迴路不可串接保險熔絲
29. 有一變壓器額定 10 MVA、100 kV/10 kV，電抗值 1.5 %，變壓器高壓側短路容量為 2000 MVA，設容量標么基準值為 100 MVA、低壓側電壓標么基準值為 10 kV，則變壓器低壓側三相短路電流為多少標么(p.u.)？  
 (A) 5      (B) 10      (C) 20      (D) 50
30. 下列敘述何者正確？  
 (A) 平衡 3 相，正序成分與負序成分大小相同  
 (B) 3 相零序成分每相差 120 度  
 (C) Y 接地系統，單相接地故障電流大小等於其零序電流成分的 3 倍  
 (D) 平衡 3 相，短路故障正序、負序成分均存在
31. 【圖 4】單相 3 線式配電線，末端各接有 100 W 及 50 W 之電阻性負載，原兩端電壓均為 100 V，線路電阻不計，當中性線發生斷線時，加在 50 W 負載兩端電壓約變為原來的多少倍？  
 (A) 0.67      (B) 1      (C) 1.33      (D) 2
32. 【圖 5】將一 2000 V/200 V、20 kVA 雙繞組變壓器改接成升壓自耦變壓器繞組 AB 為 200 V，繞組 BC 為 2000 V，則輸出額定容量將成為多少 kVA？  
 (A) 20      (B) 22      (C) 200      (D) 220



【圖 4】

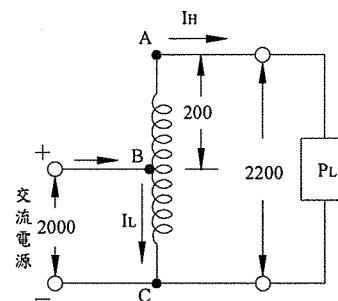

【圖 5】

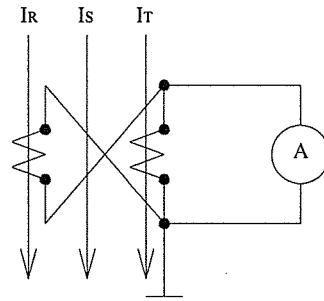

【圖 6】

33. 【圖 6】當 3 相平衡之  $I_R$ 、 $I_S$ 、 $I_T$  一次側電流均為  $40\sqrt{3}$  安培，CT 之變流比為 200/5 時，電流表 A 之讀值應為多少安培(A)？  
 (A) 2      (B) 3      (C)  $\sqrt{3}$       (D)  $2\sqrt{3}$
34. 某一長 1 公里之 3 相地下電纜線路，線電壓  $10\sqrt{3}$  kV，若頻率為 60 Hz， $\pi=3.14$ ，每線電容為 0.3 微法拉/公里，則其無載時每線充電電流值與下列何者最接近？  
 (A) 0.57 安培      (B) 0.65 安培      (C) 1.13 安培      (D) 1.96 安培
35. 承上題(第 34 題)，則其三相充電容量約為多少千乏(kVAR)？  
 (A) 19.5      (B) 33.9      (C) 58.8      (D) 117.6

- 36.微風(風速約在 8 m/sec 以下)以水平面方向行進，垂直吹向架空導線，將引起何種導線振動？  
 (A)諧振動 (B)舞振動 (C)旋風振動 (D)以上皆非
- 37.某單相電路，瞬時電壓為  $v(t)=100\sqrt{2} \cos(120\pi t)$  V，瞬時電流為  $i(t)=\sqrt{2} \cos(120\pi t-\pi/4)$  A，則功率因數約為多少？  
 (A) 0.5 (B) 0.6 (C) 0.707 (D) 0.866
- 38.承上題(第 37 題)，其有效功率值與下列何者最接近？  
 (A) 50 瓦 (B) 70.7 瓦 (C) 86.6 瓦 (D) 100 瓦
- 39.3 繞組之 3 相變壓器，各側額定值分別如下：一次側(p)66 kV、15 MVA，二次側(s)13.2 kV、10 MVA，三次側(t)2.3 kV、5 MVA，不計電阻，漏電抗  $Z_{ps}$  為 7 %，由 15 MVA、66 kV 基準值得到； $Z_{pt}$  為 9 %，由 15 MVA、66 kV 基準值得到； $Z_{st}$  為 8 %，由 10 MVA、13.2 kV 基準值得到，其中  $Z_{ps}$ ：二次側短路、三次側開路、一次側電路測量到的阻抗；  
 $Z_{pt}$ ：三次側短路、二次側開路、一次側電路測量到的阻抗；  
 $Z_{st}$ ：三次側短路、一次側開路、二次側電路測量到的阻抗；  
若以一次側 15 MVA、66 kV 為標么基準值，則  $Z_p$  為多少標么(p.u.)？  
 (A) j0.01 (B) j0.02 (C) j0.05 (D) j0.07
- 40.承上題(第 39 題)，則  $Z_t$  為多少標么(p.u.)？  
 (A) j0.01 (B) j0.03 (C) j0.05 (D) j0.07
- 41.下列敘述何者正確？  
 (A)輸電線實功率流動主要由兩端電壓大小之差值決定  
 (B)輸電線虛功率流動主要由兩端電壓之相角差決定  
 (C)變壓器有載分接頭切換器可調整低壓側負載大小  
 (D)以上皆非
- 42.為避免沿礙子表面發生閃絡現象，保護礙子免於破裂，一般可於礙子連兩端裝設何種裝置？  
 (A)弧角或弧環 (B)制振器 (C)間隔器 (D)以上皆非
- 43.計算導線最高容許溫度之安全電流，需考量導線發熱與散熱的平衡，下列何者熱量較小，可不予考慮？  
 (A)傳導散熱量 (B)對流散熱量 (C)輻射散熱量 (D)太陽照射熱量
- 44.設一輸電線路之突波阻抗  $Z_c=300 \Omega$ ，導線上進行波之傳播速度  $v=300$  公尺/微秒，則此導線並聯電容約為多少(法拉/公尺)？  
 (A)  $1.25 \times 10^{-12}$  (B)  $5 \times 10^{-12}$  (C)  $11.11 \times 10^{-12}$  (D)  $12.5 \times 10^{-12}$
- 45.承上題(第 44 題)，則此導線串聯電感為多少(亨利/公尺)？  
 (A)  $8 \times 10^{-5}$  (B)  $1 \times 10^{-6}$  (C)  $2 \times 10^{-6}$  (D)  $4 \times 10^{-6}$
- 46.下列敘述何者不正確？  
 (A)斷路器需設計可啟斷含直流成分之非對稱故障電流  
 (B)隔離開關需設計可啟斷一般故障電流  
 (C)負載開關需設計可啟斷負載電流，無法啟斷故障電流  
 (D)斷路器啟斷時間計算從斷路器收到啟斷信號時間起算，至電弧消滅時間為止
- 47.在陸地之地下輸電電纜埋設方法中，下列何者不適用於台灣之地理環境？  
 (A)直接埋地法 (B)管路引入法 (C)電纜溝引入法 (D)涵洞或洞道引入法
- 48.輸電級交連聚乙烯(XLPE)電纜，構造不包括下列何者？  
 (A)分割導體 (B)絕緣體 (C)絕緣油油管 (D)半導電層
- 49.交流單相二線式配電線，導線電阻  $4 \Omega$ 、電抗  $3 \Omega$ ，負載端電壓 5000 V、負載為 400 kW、功因為 0.8 滯後，其負載端電流為多少安培(A)？  
 (A) 10 (B) 50 (C) 80 (D) 100
- 50.承上題(第 49 題)，其電壓下降率為多少？  
 (A) 5 % (B) 10 % (C) 15 % (D) 20 %